

# Számítógép architektúrák

- Számítógépek felépítése
- Digitális adatábrázolás
- **Digitális logikai szint**
- Mikroarchitektúra szint
- Gépi utasítás szint
- Operációs rendszer szint
- Assembly nyelvi szint
- Probléma orientált (magas szintű) nyelvi szint
- Perifériák

# Digitális logikai szint



**Digitális áramkör:** két érték – általában  
0-1 Volt között az egyik (pl. 0, hamis),  
2-5 Volt között a másik (1, igaz).

Más feszültségeket nem engednek meg.

**Kapu (gate):** kétértékű jelek valamilyen függvényét tudja meghatározni.

Kapcsolási idő néhány ns  
(nanoszekundum =  $10^{-9}$  s)

# *NEM (NOT) kapu (3.1-2. ábra)*

 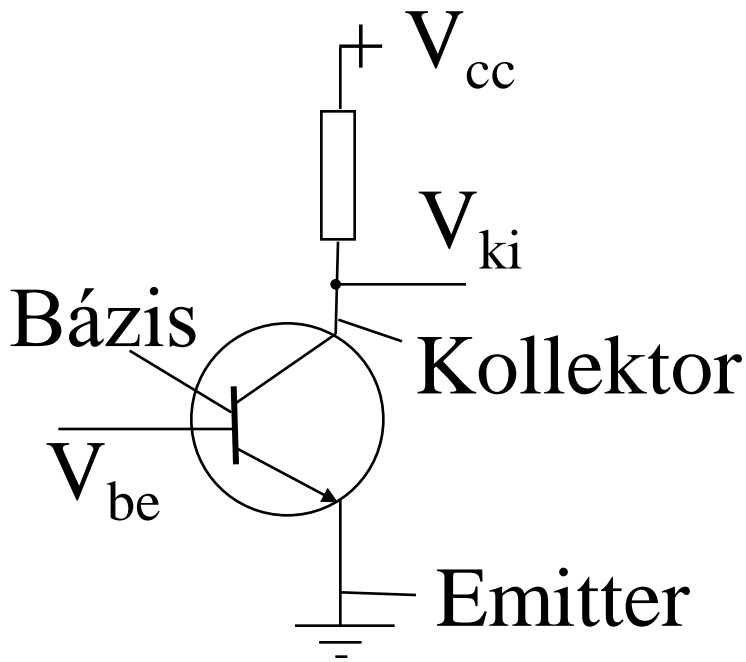


*NEM (NOT) kapu, inverter*

Tranzisztor

Igazság  
tábla:

A	X
0	1
1	0

Szimbolikus jelölése:

 

erősítő



**Inverziós gömb**

# *NEM-ÉS (NAND) kapu (3.1-2. ábra)*

Igazság  
tábla:


A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Szimbolikus jelölése

  


# *NEM-VAGY (NOR) kapu (3.1-2. ábra)*

**Igazság tábla:**

 

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>X</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**Szimbolikus jelölése**

 


# ÉS (AND) kapu (3.2. ábra)

Igazság tábla:

A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Szimbolikus jelölése

 


# VAGY (*OR*) kapu (3.2. ábra)

Igazság tábla:

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Szimbolikus jelölése

 

# Boole-algebra

Olyan algebra, amelynek változói és függvényei csak a 0, 1 értéket veszik fel,  
a műveletei:

- **ÉS** (konjunkció),
- **VAGY** (diszjunkció),
- **NEM** (negáció).

**Igazságtábla:** olyan táblázat, amely a változók összes lehetséges értéke mellett megadja a függvény vagy kifejezés értékét.

Pl. 3 változós többségi függvény (3.3. ábra):  
értéke 1, ha legalább két argumentuma 1

Igazság tábla:

A	B	C	M
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Boole-algebrai alakja:

$$M = \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC\bar{C} + ABC$$

A fölülvonás a *NEM*  
(*negáció*),

az egymás mellé írás az *ÉS*,

a + a *VAGY* művelet jele.


Diszjunktív normálforma.

## Boole-függvény megvalósításának lépései (3.3. ábra):


- igazságtábla,
- negált értékek,
- **ÉS** kapuk bemenetei,
- **ÉS** kapuk,
- **VAGY** kapu, kimenet.

$$M = \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC\bar{C} + ABC$$





A	B	C	M
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

 
 
# *NAND* és *NOR* előnye: teljesség (3.4. ábra)



***NOT***

    

***AND***

***OR***

**Definíció:** Akkor mondjuk, hogy két Boole-függvény **ekvivalens**, ha az összes lehetséges bemenetre a két függvény azonos kimenetet ad.

Két Boole-függvény ekvivalenciája könnyen ellenőrizhető az igazság táblájuk alapján.

Pl.:  $AB + AC$  és  $A(B + C)$  ekvivalens (**3.5. ábra**).

Az első függvény megvalósításához két **ÉS** és egy **VAGY** kapura van szükség, a másodikhoz elegendő egy **ÉS** és egy **VAGY** kapu.

# Néhány azonosság (3.6. ábra)

Szabály	<i>ÉS</i> forma	<i>VAGY</i> forma
Identitás	$1A = A$	$0+A=A$
Null	$0A = 0$	$1+A=1$
Idempotens	$AA=A$	$A+A=A$
Inverz	$A\bar{A}=0$	$A+\bar{A}=1$
Kommutatív	$AB=BA$	$A+B=B+A$
Asszociatív	$(AB)C=A(BC)$	$(A+B)+C=A+(B+C)$
Disztribúciós	$A+BC=(A+B)(A+C)$	$A(B+C)=AB+AC$
Abszorpció	$A(A+B)=A$	$A+AB=A$
De Morgan	$\overline{AB}=\bar{A}+\bar{B}$	$\overline{A+B}=\bar{A}\bar{B}$

Disztribúciós szabály:

$$A+BC=A+(BC)=(A+B)(A+C)$$


Jelölje az *ÉS* műveletet  $\wedge$ , a *VAGY* műveletet  $\vee$ , akkor

$$A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$$

# Alapvető digitális logikai áramkörök

Integrált áramkör (**IC**, Integrated Circuit, chip, lapka) 5x5 mm<sup>2</sup> szilícium darab kerámia vagy műanyag lapon (tokban), lábakkal (pins). Négy „alaptípus”:

- **SSI** (Small Scale Integrated 1-10 kapu),
- **MSI** (Medium Scale ..., 10-100 kapu),
- **LSI** (Large Scale..., 100-100 000 kapu),
- **VLSI** (Very Large Scale ..., > 100 000 kapu).

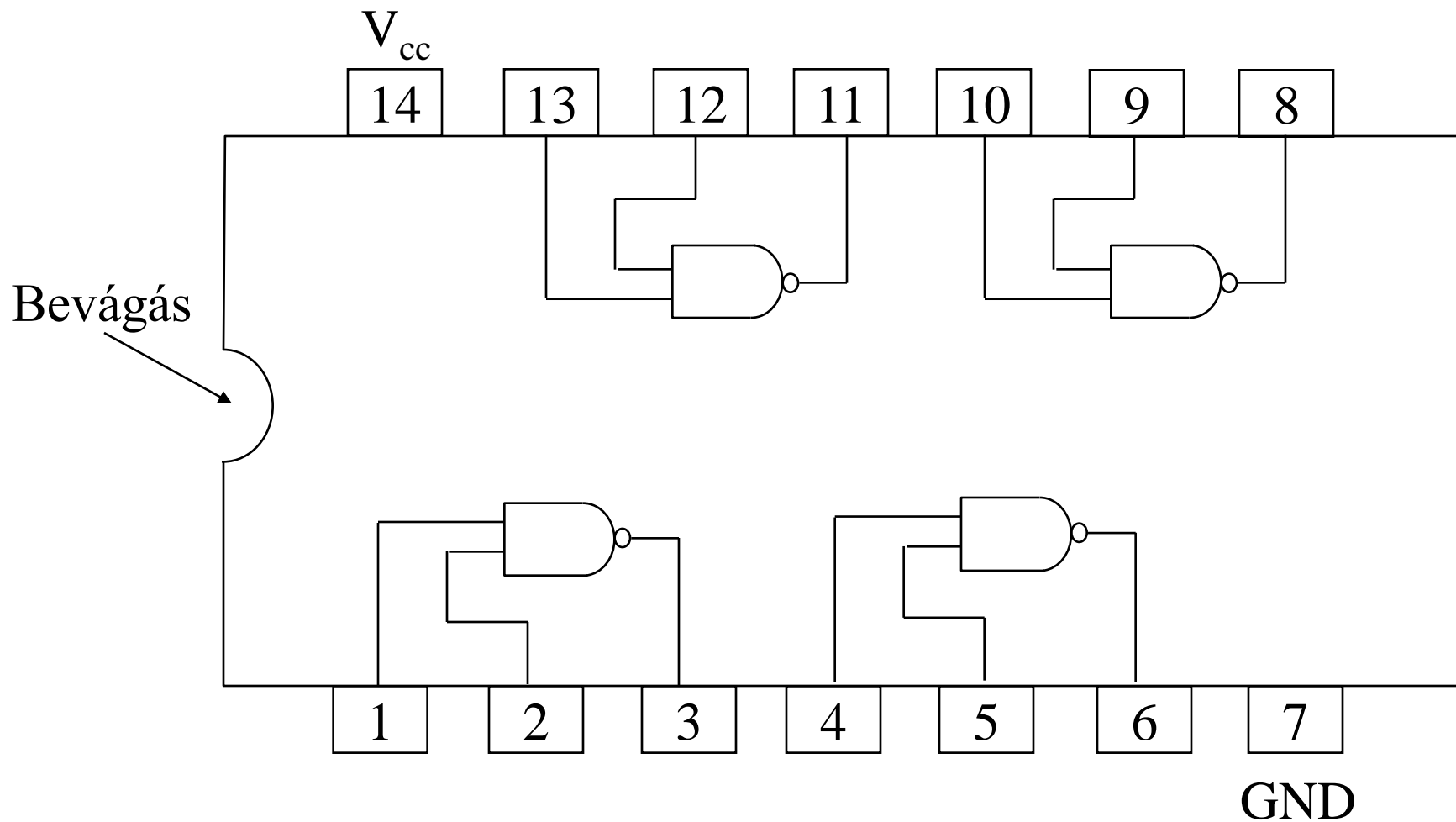

**3.10. ábra SSI lapka négy *NAND* kapuval**  
 $V_{cc}$ : Tápfeszültség,      **GND**: föld.



**Kíváncsiom:** sok kapu – kevés láb

## **Kombinációs áramkörök**
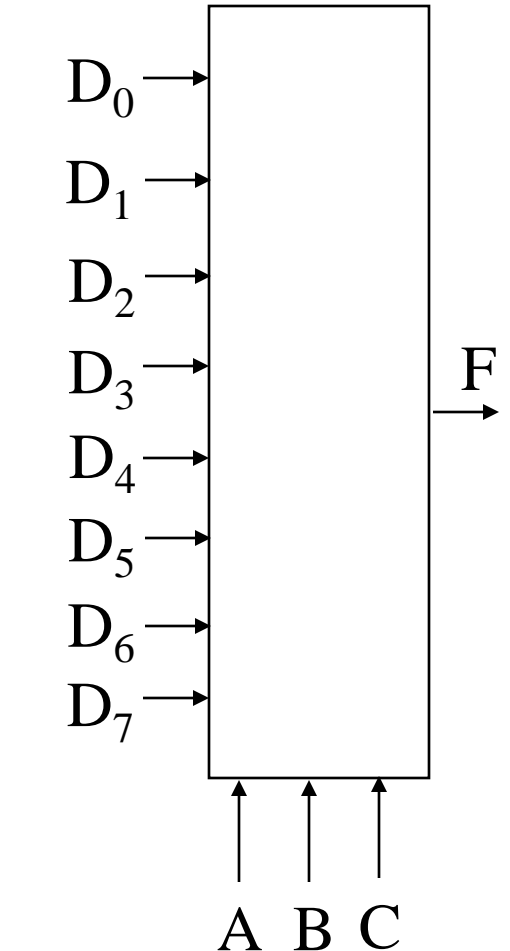 
### **Definíció:**

A kimeneteket egyértelműen meghatározzák a pillanatnyi bemenetek.

- **Multiplexer:**  $n$  vezérlő bemenet,  $2^n$  adatbemenet,  $1$  kimenet. Az egyik adatbemenet kapuzott (gated) a kimenetre (3.11-12. ábra).




Sematikus rajza

$n$  vezérlő bemenetű multiplexerrel tetszés szerinti  $n$  változós Boole-függvény megvalósítható az adatbemenetek megfelelő választásával. Pl. a 3 változós többségi függvény:

### 3.12. ábra

Igazság tábla:


A	B	C	M
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

 


Párhuzamos-soros átalakítás:

vezérlő vonalakon rendre: 000, 001, ... 111.

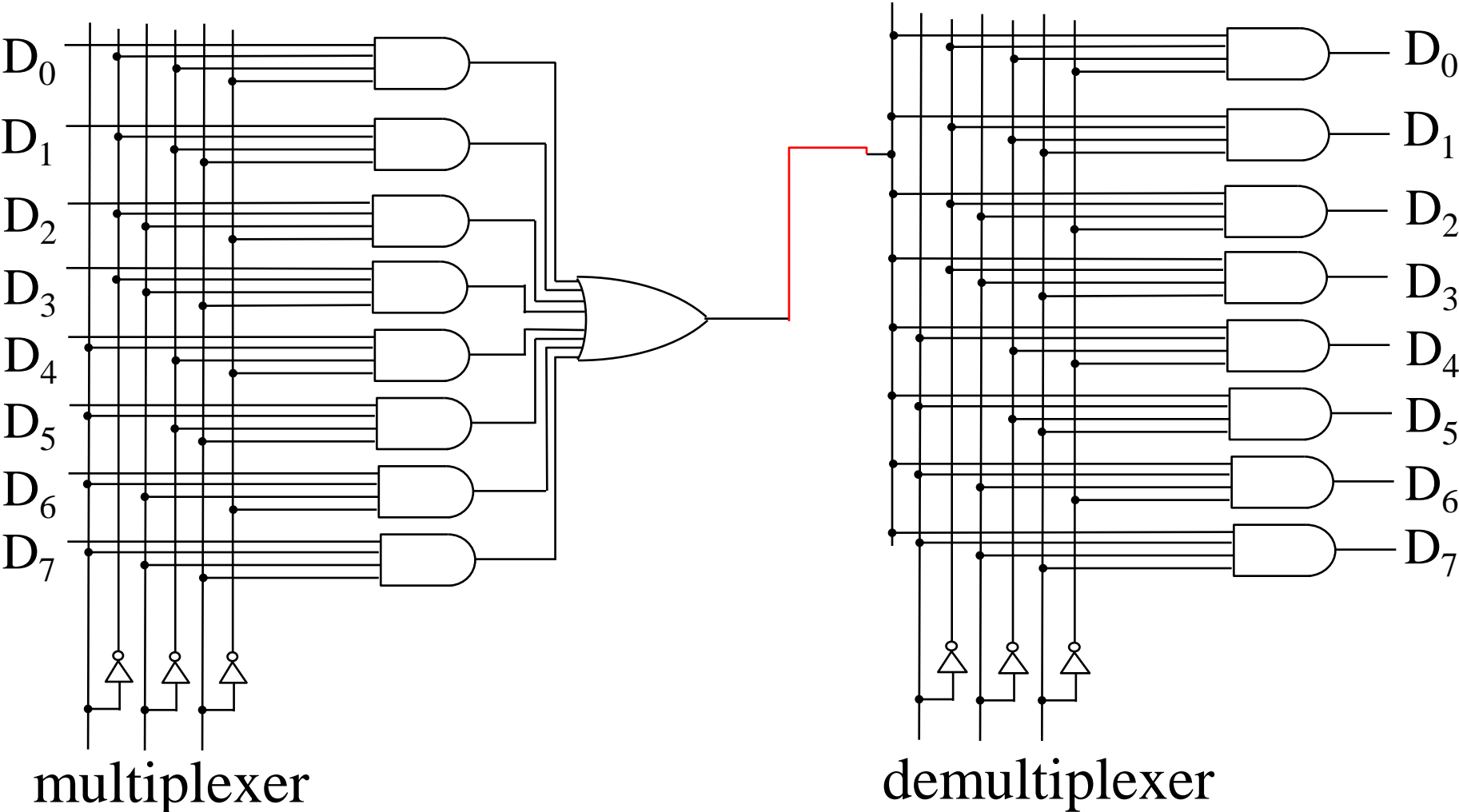
- **Demultiplexer:** egy egyedi bemenetet irányít az  $n$  vezérlő bemenet értékétől függően a  $2^n$  kimenet egyikére



 - **Dekódoló:**  $n$  bemenet,  $2^n$  kimenet. Pontosán egy kimeneten lesz 1 (3.13. ábra). Demultiplexerrel: a bemenetet igazra állítjuk.



demultiplexer

 

dekódoló



- **Összehasonlító (comparator): (3.14. ábra)**

***KIZÁRÓ VAGY*** kapu  
***(XOR eXclusive OR)***

Igazság tábla:

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


Szimbolikus jelölése

  

4 bites összehasonlító

- **Programozható logikai tömbök: PLA (3.15. ábra)**  
(Programmable Logic Array).

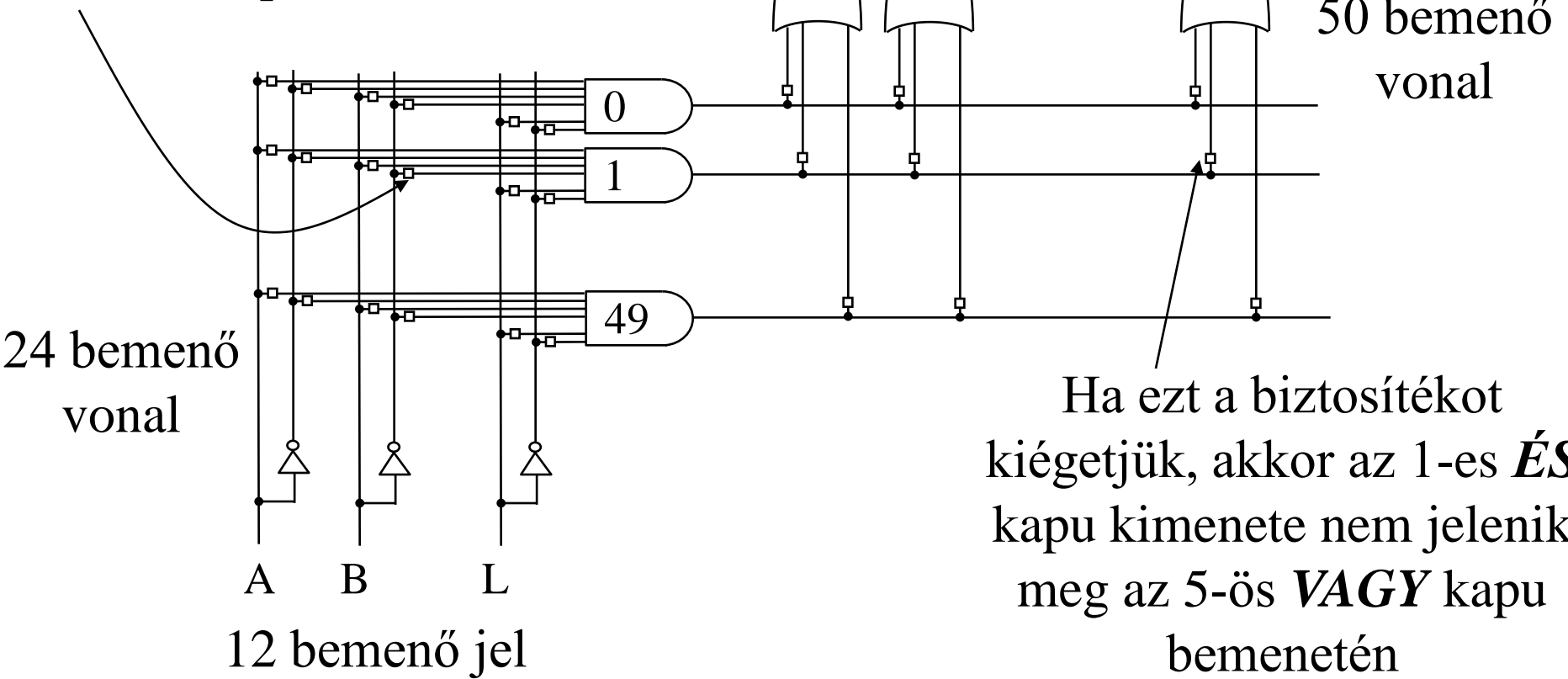Ha ezt a biztosítékot kiégetjük,  
akkor nem jelenik meg B# az  
1-es **ÉS** kapu bemenetén




Ha ezt a biztosítékot  
kiégetjük, akkor az 1-es **ÉS**  
kapu kimenete nem jelenik  
meg az 5-ös **VAGY** kapu  
bemenetén




# Léptető (shifter): 3.16. ábra, C=0: balra léptet.


(Igaz, Hamis, Adat)

 

# Összeadók:

 


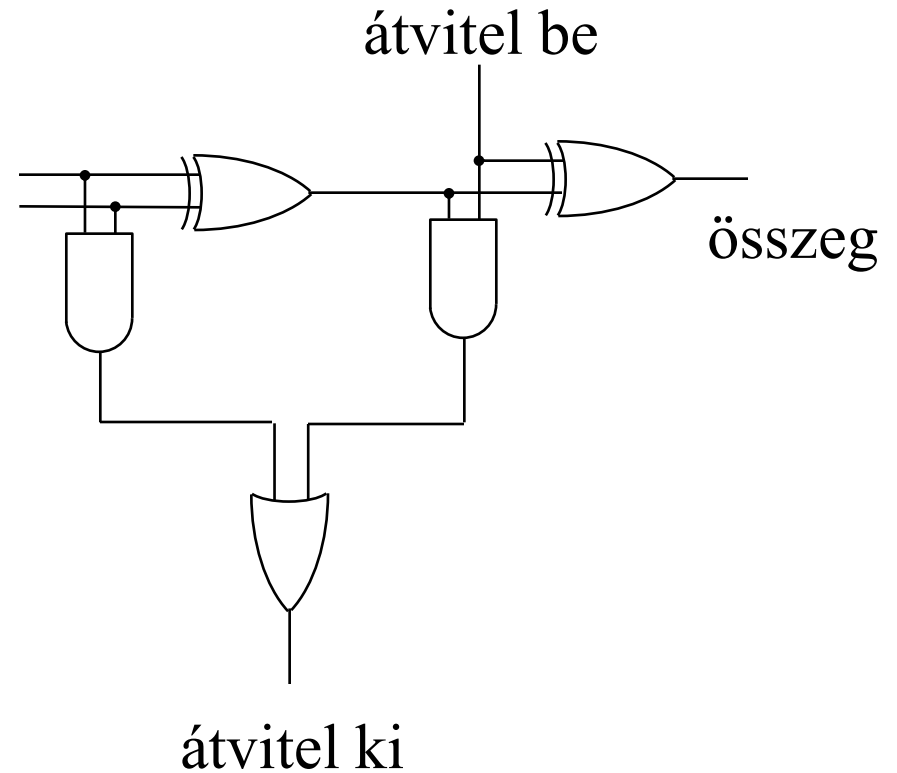Fél-összeadó  
(half adder, **3.17. ábra**)




Teljes-összeadó  
(full adder, **3.18. ábra**)

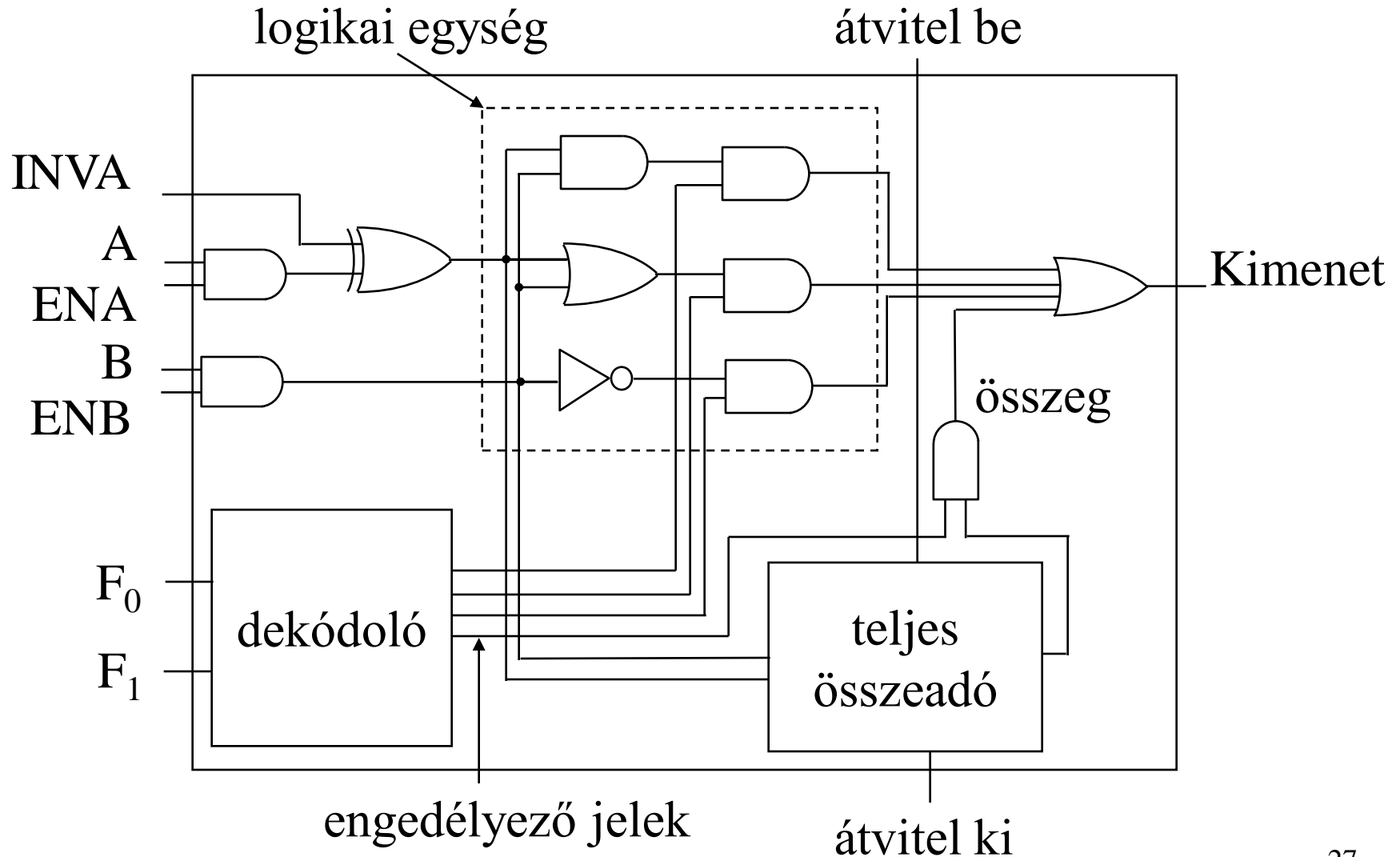
**Aritmetikai-logikai egység: bitszelet (bit slice, 3.19. ábra),  
F0, F1 -től függően *ÉS*, *VAGY*, *NEGÁCIÓ* vagy +**



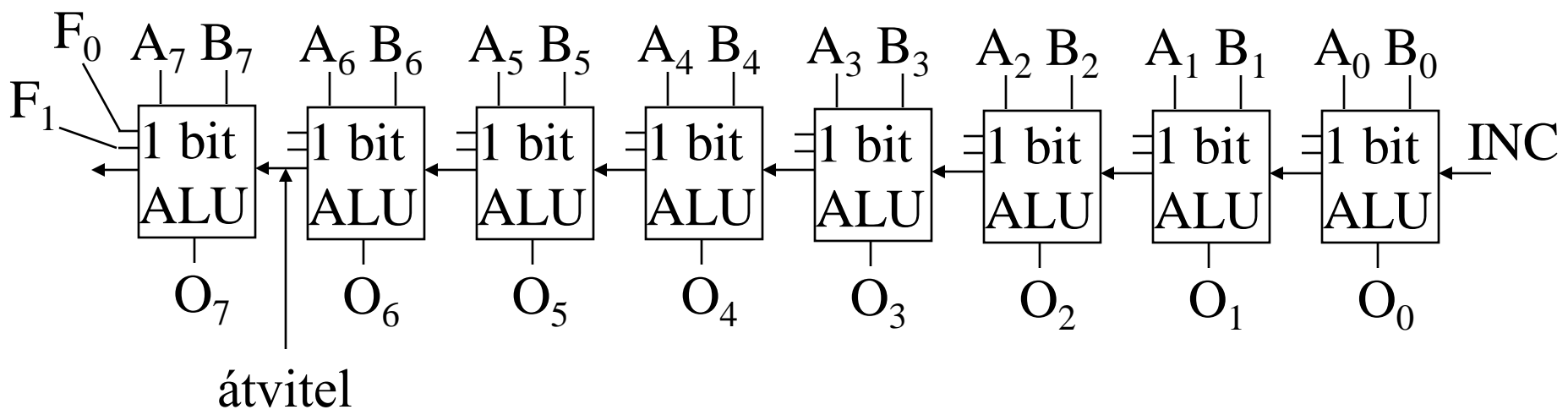- átvitel továbbterjesztő összeadó (ripple carry adder):



 - átvitel kiválasztó összeadó (carry select adder) eljárás:




# Nem kombinációs áramkörök

**Óra (clock, 3.21. ábra): ciklusidő (cycle time).**

Pl.: 500 MHz - 2 nsec.

Finomabb felbontás késleltetéssel.

Aszimmetrikus óra.

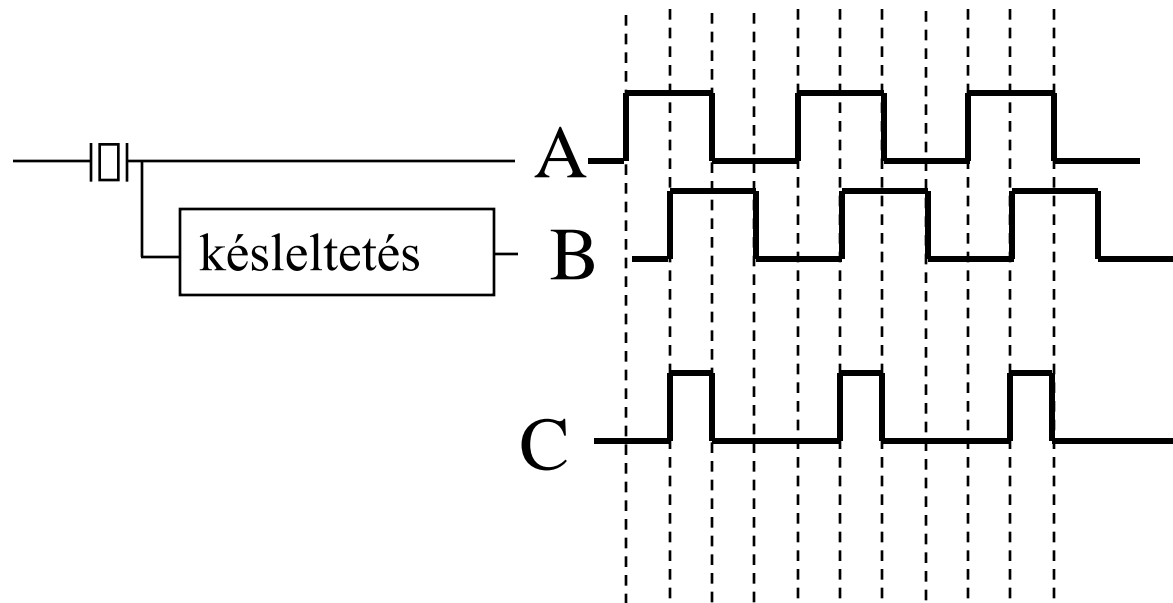

**Memória:** „Emlékszik” az utolsó beállításra.



**Tároló:** Szint vezérelt (level triggered).

**SR tároló** (Set Reset latch, **3.22. ábra**).



Stabil állapot: a két kimenet **0, 1** vagy **1, 0**.

**S** (set), **R** (reset) bemenet. ( $Q\# = \bar{Q}$ )


A	B	NOR
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 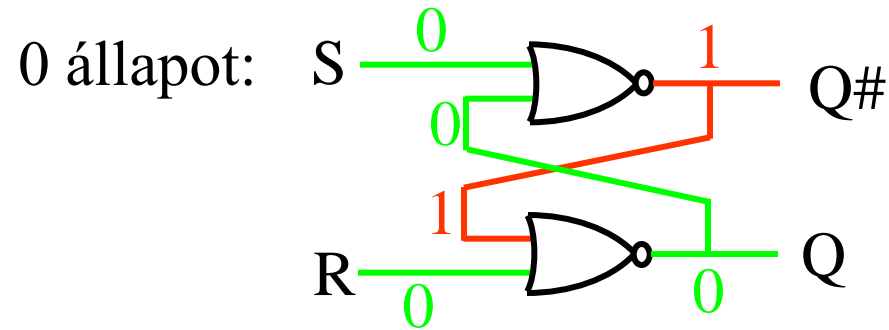


Nem stabil állapotok (pl. clock):

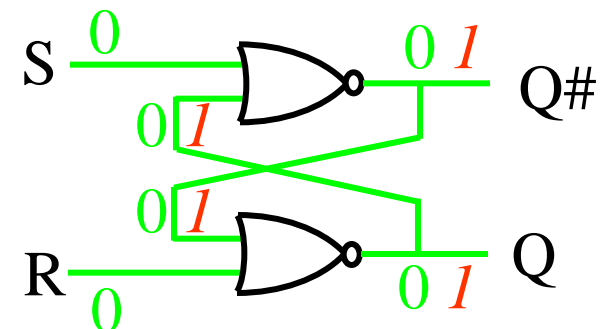 



# 1-be állítás (Set):

 


A	B	NOR
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 

# 0-ba állítás (Reset):

 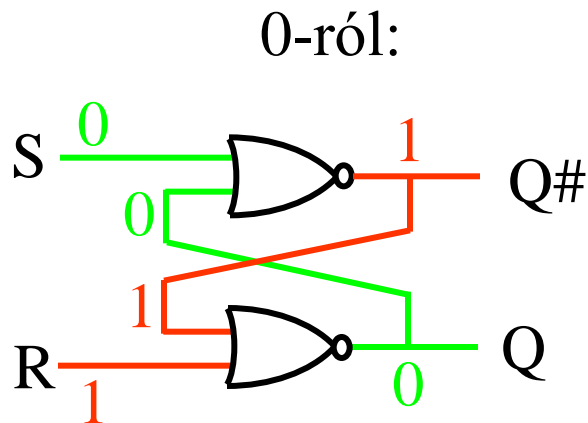

 
## Időzített (clocked) **SR** tároló (3.23. ábra).




Mindkét **SR** tároló indeterminisztikussá válna,  
ha  $S = R = 1$  egyszerre fordulna elő.

 
**Megoldás: Időzített D-tároló (3.24. ábra).**




# Pulzusgenerátor 3.25. ábra.

 

 
Az inverternek van egy kicsi (1-10 ns) késleltetése ( $\Delta$ ).



 **Flip-flop:** élvezérelt (edge triggered), **D flip-flop:** 3.26. ábra.



### 3.27. ábra: Tárolók és flip-flopok

 


**CK**: órajel


(a) **CK=1**, (b) **CK=0** szint esetén írja be **D**-t,  
(c) **CK** emelkedő, (d) **CK** lefelé menő élénél.

Sokszor **S** (set, **PR** preset), **R** (reset, **CLR** clear) bemenet,  
illetve **Q#** kimenet is van.
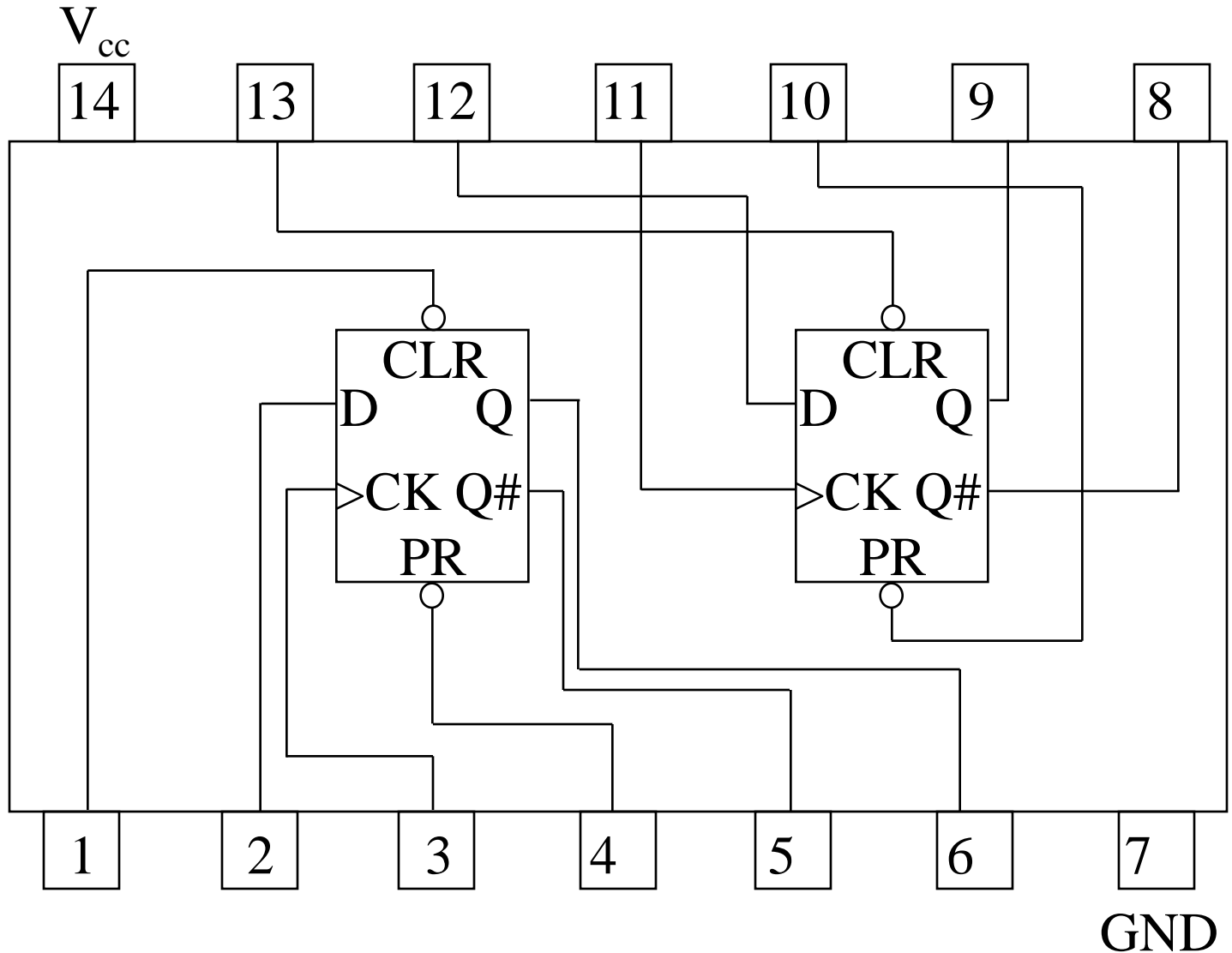
### 3.28. ábra: (a) 2 független D flip-flop,


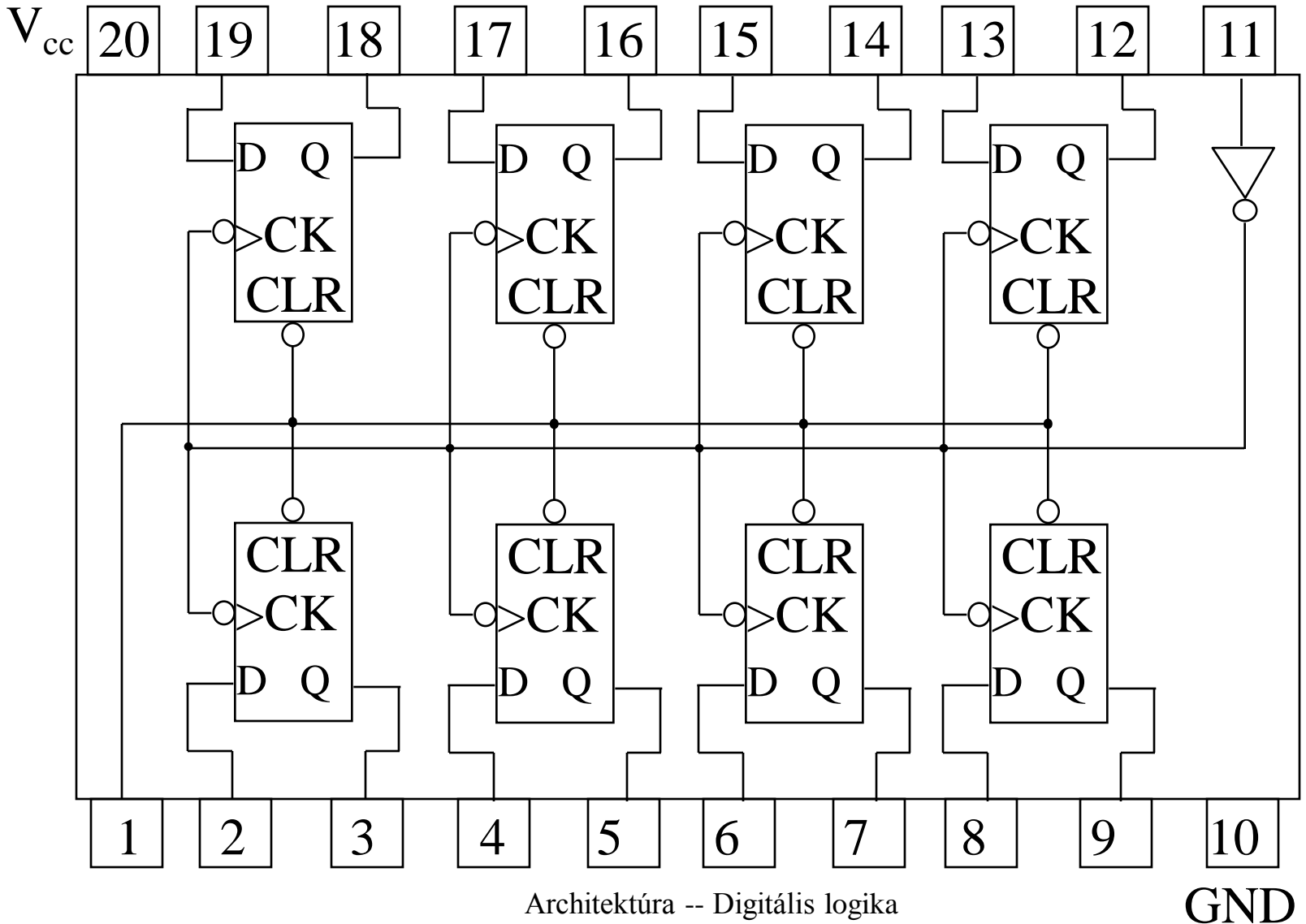
### 3.28. ábra: (b) közös CK-val és CLR-rel vezérelt 8 bites D flip-flop: (regiszter)




# Memória szervezése

**Elvárás:** szavak címezhetősége.

**3.29. ábra:** Négy db három bites szó. Bemenetek:  
három a vezérléshez,  
– **CS** (Chip Select): lapka választás,  
– **RD** (ReaD): 1: olvasás, 0: írás választása,  
– **OE** (Output Enable): kimenet engedélyezése.  
kettő a címzéshez (dekódoló),  
három a bemenő adatoknak


és

három adat kimenet.

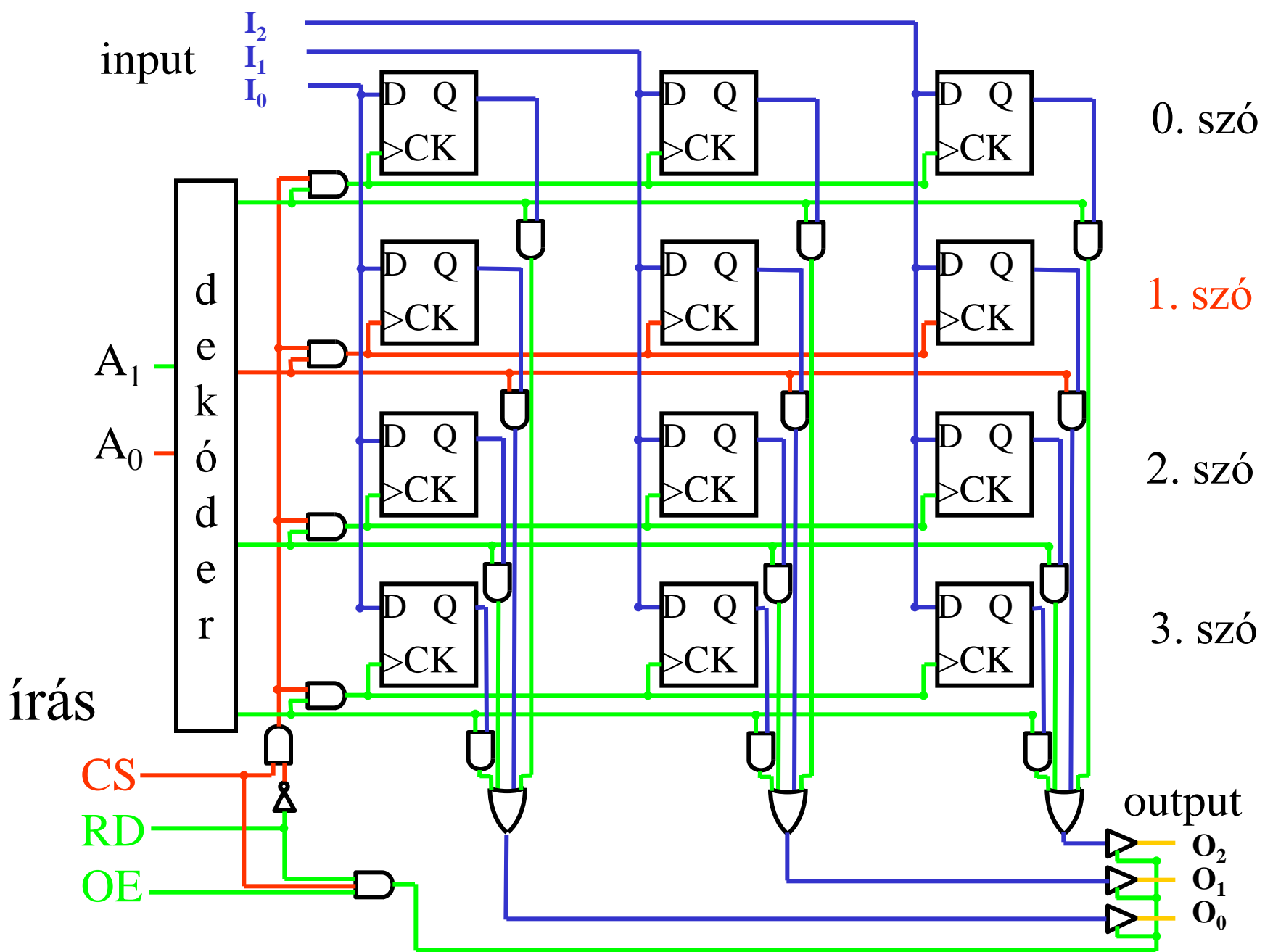


 
# Memória szervezése

Az igazi memóriáknál a bemenet és kimenet közös (kevesebb lábra van szükség): Nem invertáló és invertáló pufferek (ezek három állapotú eszközök, **tri-state device**, **3.30. ábra**).




nem invertáló puffer


Ha a vezérlő jel

  

invertáló puffer

Ha a vezérlő jel

 


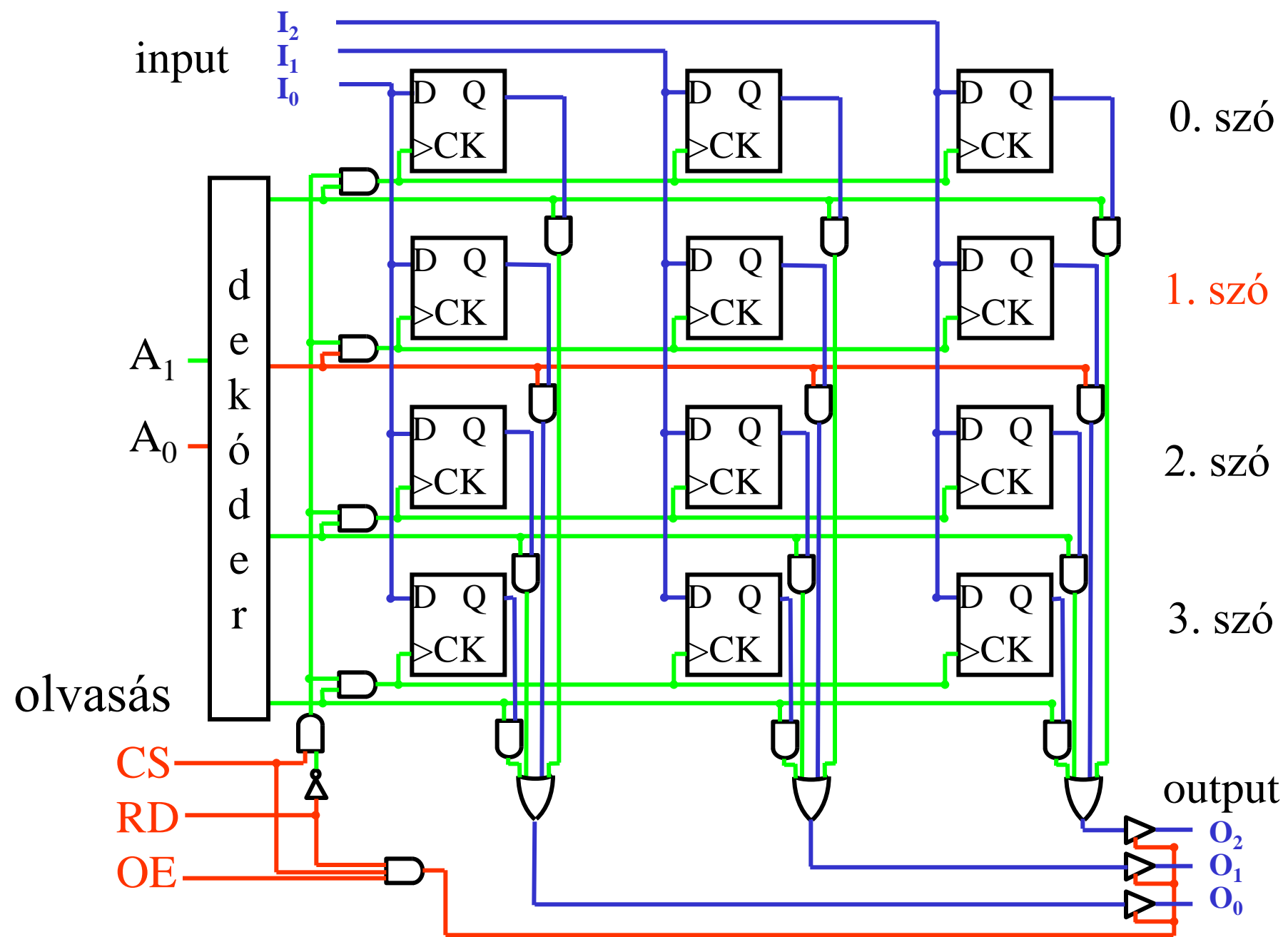


# Memórialapok

Előnyös, ha a szavak száma **2 hatvány**.

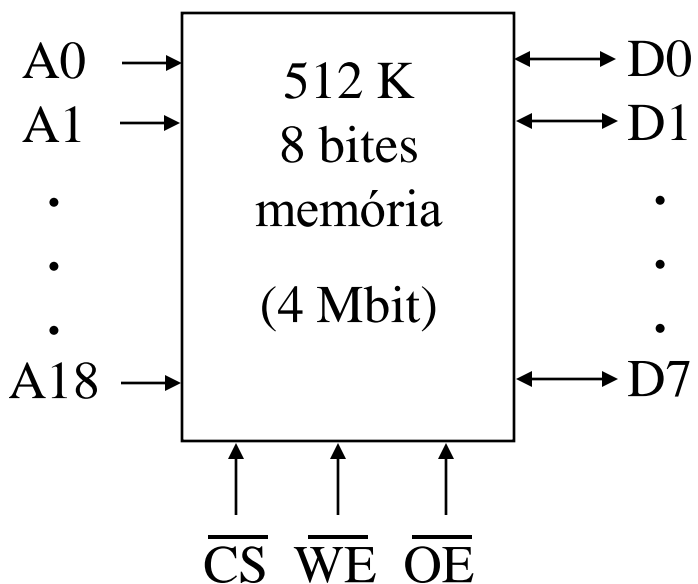**4 Mbit-es memória kétféle szervezése: 3.31. ábra.**



19 cím, 8 adat  
vonal

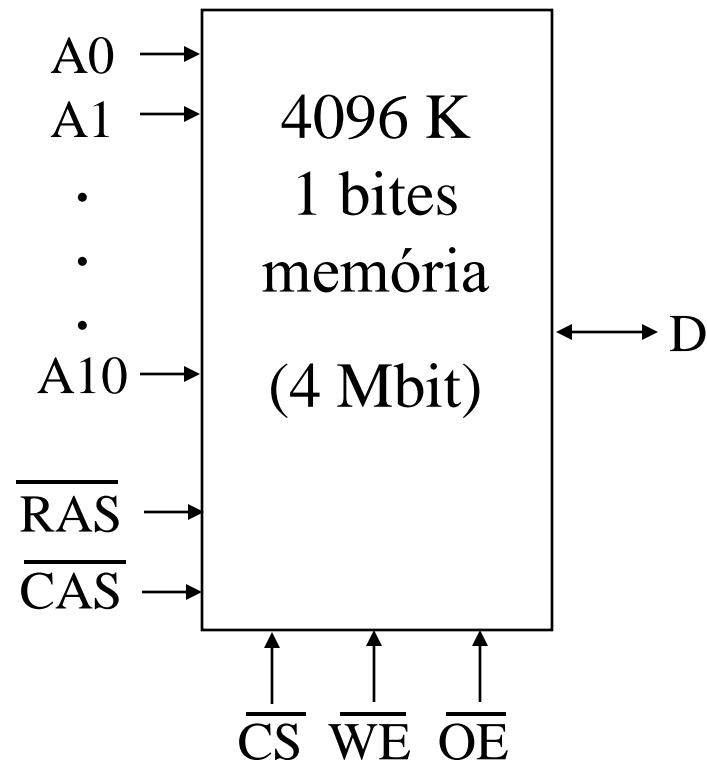

11 cím, 1 adat  
vonal

**Row Address Strobe**  
**Column Address Strobe**

# Memórialapok

A jel (bemenet) **beállított** (asserted) vagy **negált**.

**CS** beállított: **1**, de **CS#** beállított: **0**

- a) **512 K** bájtos elrendezés: **19** cím, **8** adat vonal.
- b) **2048\*2048** bites elrendezés: **11** cím, **1** adat vonal: Bit kiválasztás sor- (**RAS**: Row Address Strobe) és oszlopindex **CAS** (Column ...) segítségével. Gyakran alkalmazzák nagyobb memóriáknál, bár a két cím megadása lassíthat.

Nagyobb memóriáknál **1, 4, 8, 16** bites kimeneteket is használnak.

# RAM (Random Access Memory)

- **Statikus RAM (SRAM)**. D flip-flop elemekből épül fel. Amíg áram alatt van, tartja a tartalmát. Elérési idő: néhány nsec (cache-nek jók).
- **Dinamikus RAM (DRAM)**: minden bit egy tranzisztor és egy kondenzátor: néhány msec-onként frissíteni kell, de nagyobb adatsűrűség érhető el. Elérési idő: néhány tíz nsec (főmemóriák).
  - régi: **FPM** (Fast Page Mode) sor-, oszlopcím.
  - újabb: **EDO** (Extended Data Output) lehet új memóriahivatkozás, mielőtt az előző befejeződik.
- **SDRAM** (Synchronous **DRAM**). A központi óra vezérli. Blokkos átvitel. Újabban: **DDR** (Double Data Rate). Az órajel föl- és lefutó élénél is van adatátvitel.

# ROM (Read-Only Memory)

**ROM:** gyárilag kialakított tartalom.

**PROM (Programmable ROM):** a tartalom biztosítékok kiégetésével alakul ki (a **PLA**-khoz hasonlóan, **3.15. ábra**).

**EPROM (Erasable PROM):** a biztosítékok speciális fényvel kiolvaszthatók és „kijavíthatók”.

**EEPROM:** elektromos impulzusokkal.

**Flash memória:** törlés és újraírás csak blokkonként.  
Kb. 100 000 használat után „elkopnak”.  
Ilyen van a legtöbb MP3 lejátszóban, digitális fényképezőgépben ...

## Gyorsító tár (cache – 2.16. ábra)

A processzorok mindig gyorsabbak a memóriáknál.

A **CPU** lapkára integrálható memória gyors, de kicsi.

Feloldási lehetőség: a központi memória egy kis részét (gyorsító tár) a **CPU** lapkára helyezni: Amikor egy utasításnak adataira van szüksége, akkor először itt keresi, ha nincs itt, akkor a központi memóriában.

Lokalitási elv: Ha egy hivatkozás a memória **A** címére történik, akkor a következő valószínűleg valahol **A** közelében lesz (ciklus, mátrix manipulálás, ...).

Ha **A** nincs a gyorsító tárban, akkor az **A**-t tartalmazó (adott méretű) blokk (gyorsító sor - cache line) kerül beolvasásra a memóriából a gyorsító tárba.

**Találati arány ( $h$ ):** az összes hivatkozás mekkora hányada szolgálható ki a gyorsító tárból.

**Hiba arány:  $1-h$ .**

Ha a gyorsító tár elérési ideje:  $c$ ,

a memória elérési ideje:  $m$ , akkor az

$$\text{átlagos elérési idő} = c + (1-h) m.$$

**A gyorsító tár mérete:** nagyobb tár – drágább.

**A gyorsító sor mérete:** nagyobb sor – nagyobb a sor betöltési ideje is. Ugyanakkora tárban kevesebb gyorsító sor fér el.

## **Osztott (külön utasítás és adat) gyorsító tár előnyei:**


- Egyik szállítószalag végzi az utasítás, másik az operandus előolvasást.
- Az utasítás gyorsító tárat sohasem kell visszaírni (az utasítások nem módosulnak).

**Egyesített gyorsító tár:** nem lehetséges párhuzamosítás.

## **Hierarchia:**

- elsődleges, a **CPU** lapkán,
- másodlagos, a **CPU**-val egy tokban,
- külön tokban.
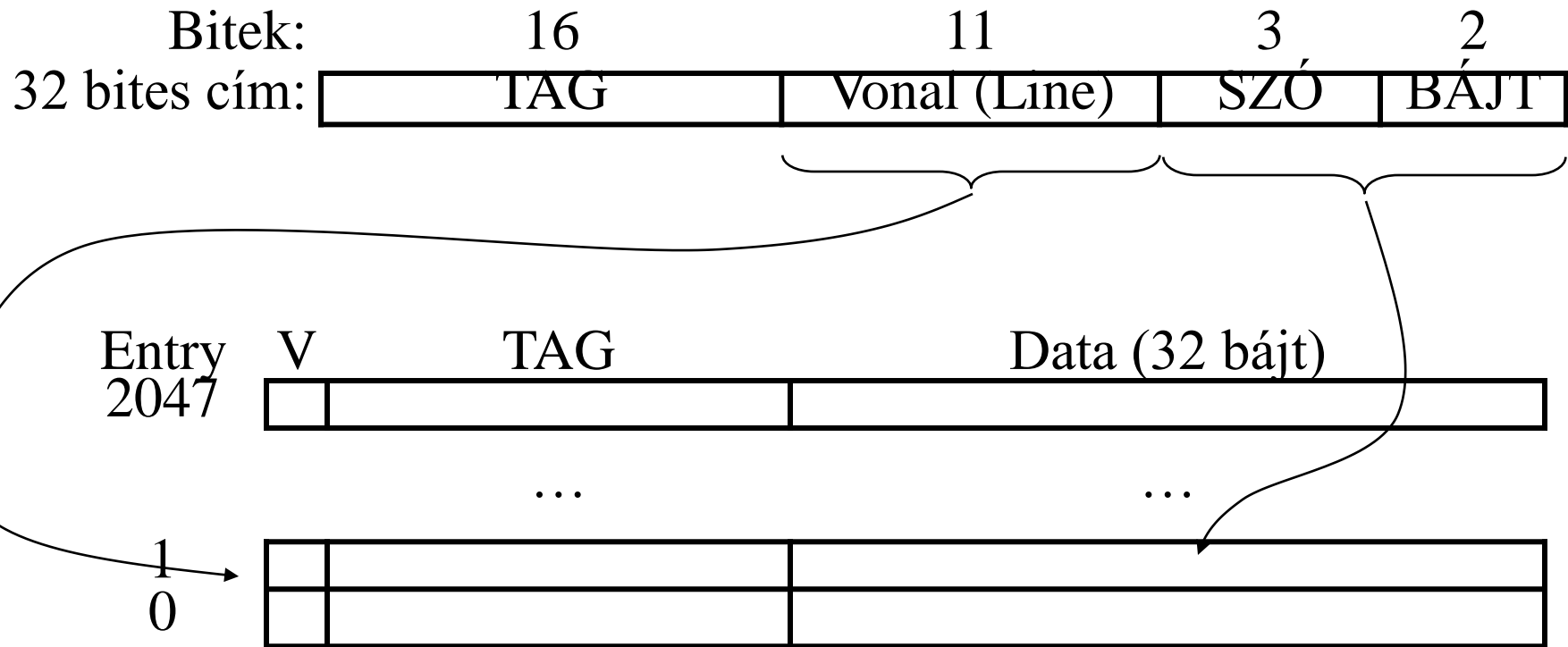
# Direkt leképezésű gyorsító tár működése: (4\_38\_abrahamhoz)



Ha a gyorsító tár **Vonal** által mutatott sorában **V=1** (valid), és a **TAG** megegyezik a címben lévő **TAG**-gel, akkor az adat bent van a gyorsító tárban (ebben a sorban).

# Halmazkezelésű (csoportasszociatív) gyorsító tár


Ha egy program gyakran használ olyan szavakat, amelyek távol vannak egymástól, de ugyanoda képződnek le a gyorsító tárban, akkor sűrűn kell cserélni a gyorsító sort.

Ha minden címhez  $n$  bejegyzés van, akkor  $n$  utas halmazkeresésű gyorsító tárról beszélünk.

Ritka a több, mint 4 utas kezelés.

**LRU** (Least Recently Used) algoritmus:  
gyorsító sor betöltése előtt a legrégebben használt bejegyzés kerül ki a gyorsító tárból.
 
# Halmaz kezelésű gyorsító tár (4.39. ábra)



Ha a gyorsító tár **Vonal** által mutatott sorában az **A**, **B**, **C** és **D** bejegyzések egyikében **V=1** (valid), és a hozzá tartozó **TAG** megegyezik a címben lévő **TAG**-gel, akkor az adat bent van a gyorsító tárban (ebben a bejegyzésben).

# Memóriába írás

## Stratégiák:

**Írás áteresztés (write through):** az írás a memóriába történik. Ha a cím a gyorsítóban van, oda is be kell írni, különben el kellene dobni a gyorsító sort.

**Késleltetett írás (write deferred, write back):** ha a cím bent van a gyorsító tárban, akkor csak a gyorsító tárba írunk, a memóriába csak gyorsító sor cserénél.


Ha a cím nincs a gyorsító tárban, akkor előtte betölthetjük: **írás allokálás (write allocation)** – többnyire ezt alkalmazzák késleltetett írás esetén.


# Memória hierarchia (2.18. ábra)



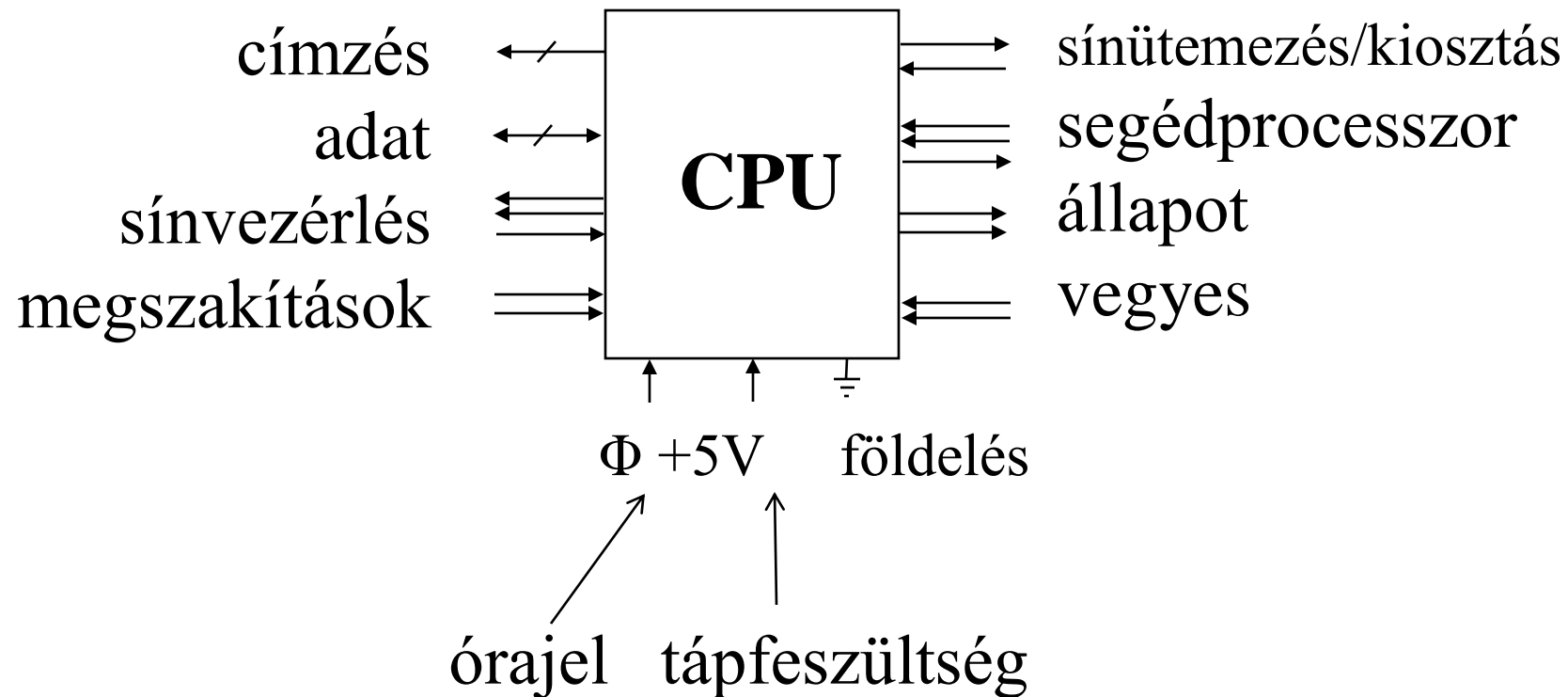
# CPU (Central Processing Unit)

Általában egyetlen lapkán van. Lábakon keresztül kommunikál a többi egységgel (3.34. ábra).



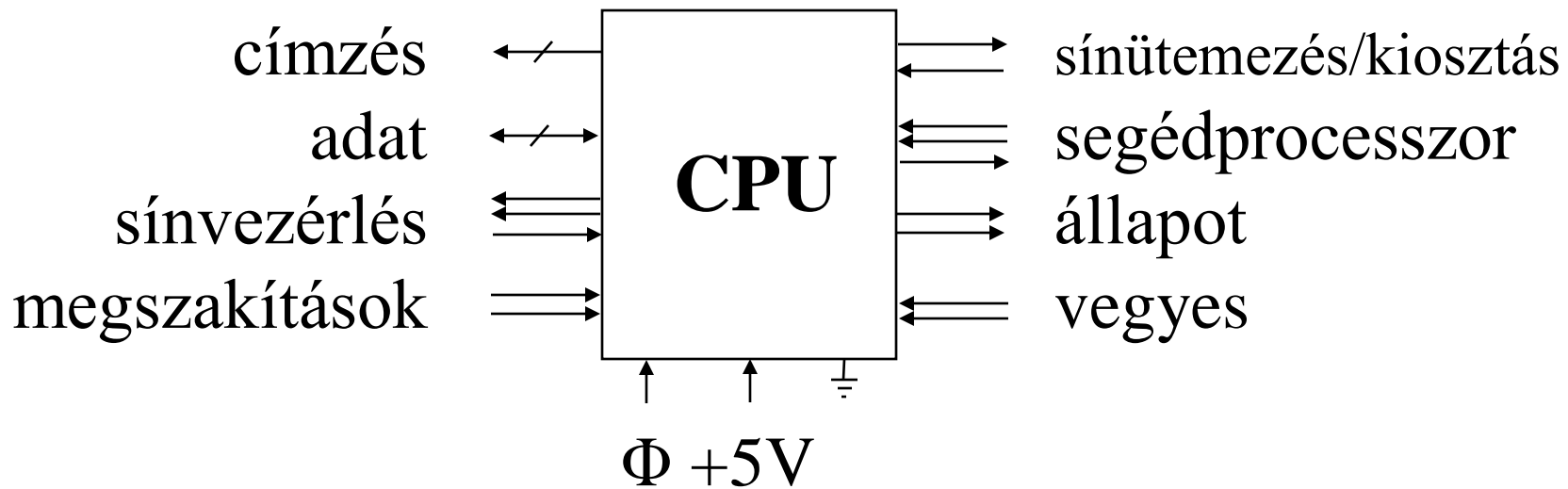


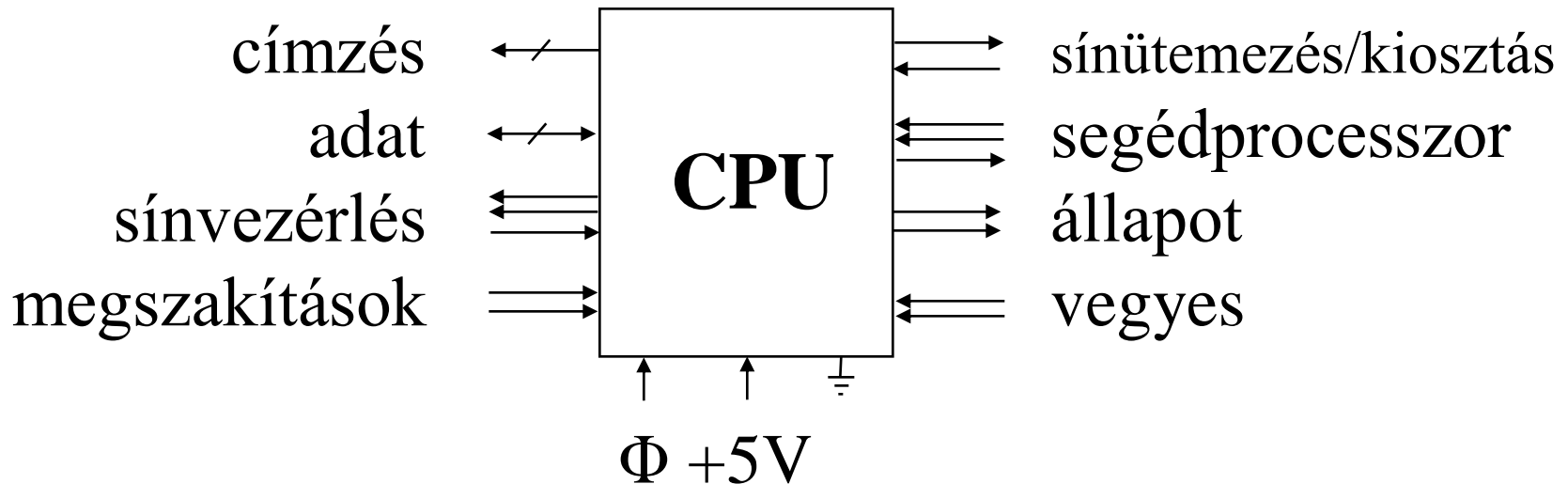Lábak (**pins**) három típusa: **cím**, **adat**, **vezérlés**. Ezek párhuzamos vezetékeken, az un. **sínen** keresztül kapcsolódnak a **memória**, az **I/O** egységek hasonló lábaihoz.




Lényeges a cím- és adatlábak száma (**3.34. ábra**):

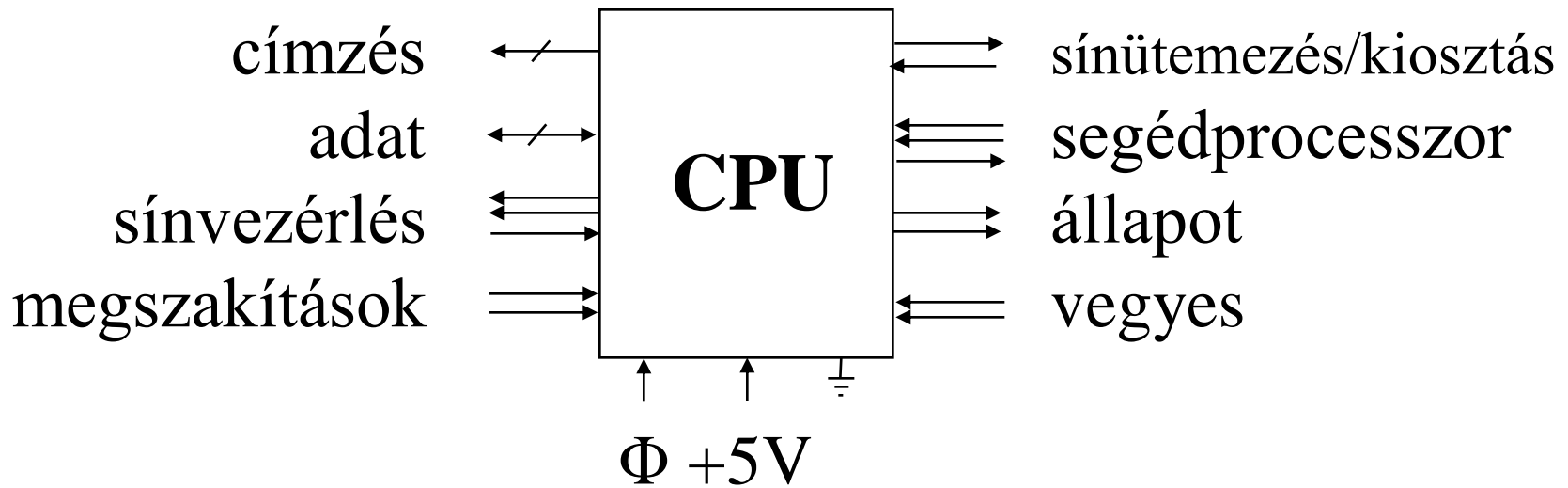- Ha  $m$  címláb van, akkor  $2^m$  memóriarekesz érhető el (tipikus  $m = 16, 20, 32, 64$ ).
- Ha  $n$  adatláb van, akkor egyszerre  $n$  bit olvasható illetve írható (tipikus  $n = 8, 16, 32, 36, 64$ ).



Óra, áram (3.3 v. 5V), föld, továbbá **vezérlőlábak**:

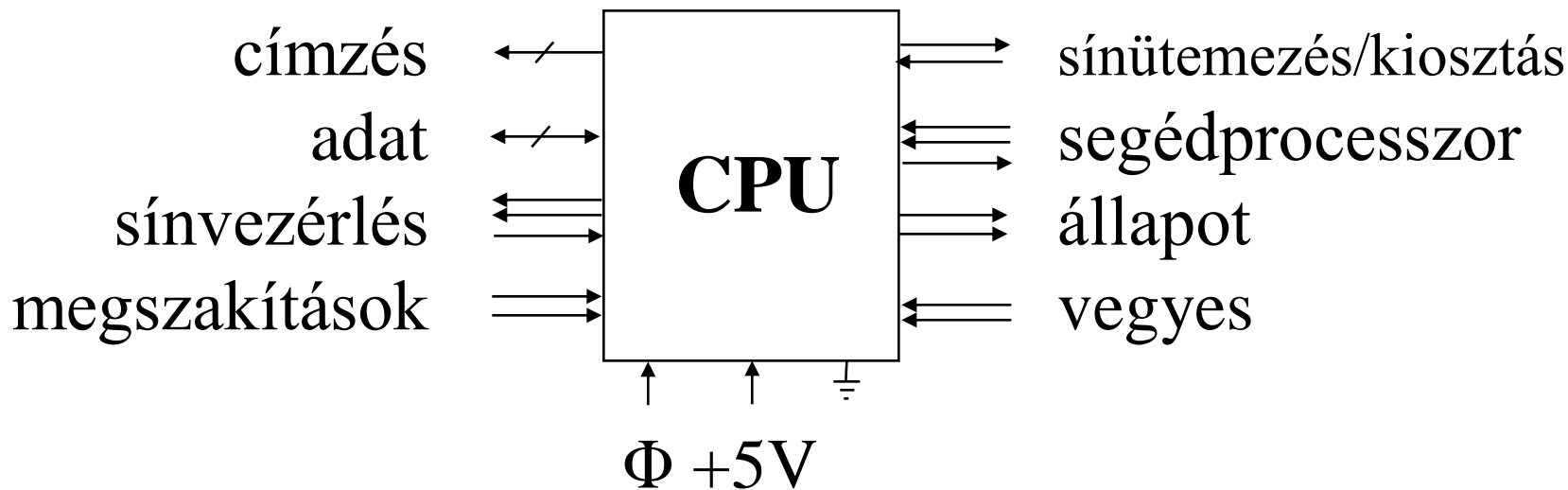- sín vezérlés (bus control): mit csináljon a sín,
- megszakítások,
- sín kiosztás (ütemezés, egyeztetés – bus arbitration): kinek dolgozzon a sín,
- segéd processzor vezérlése, jelzései,
- állapot,
- egyébek.





### Pl. utasítás betöltése:

- A **CPU** kéri a sín használat jogát,
- Az utasítás címét a cím lábakra teszi,
- vezérlő vonalon informálja a memóriát, hogy olvasni szeretne,
- a memória a kért szót az adat vonalakra teszi, kész jelzést tesz egy vezérlő vonalra,
- a **CPU** végrehajtáshoz átveszi az utasítást.

**Sín (bus):** Korai személyi számítógépeknél egyetlen (külső) rendszersín, manapság legalább kettő van: egy belső és egy külső (I/O), 3.35. ábra.

### CPU lapka

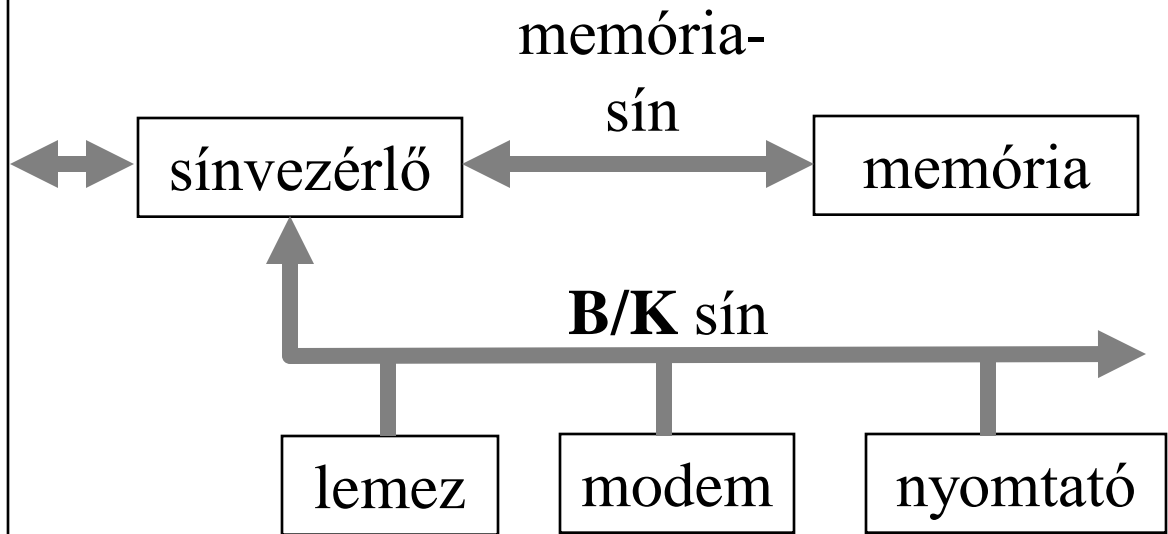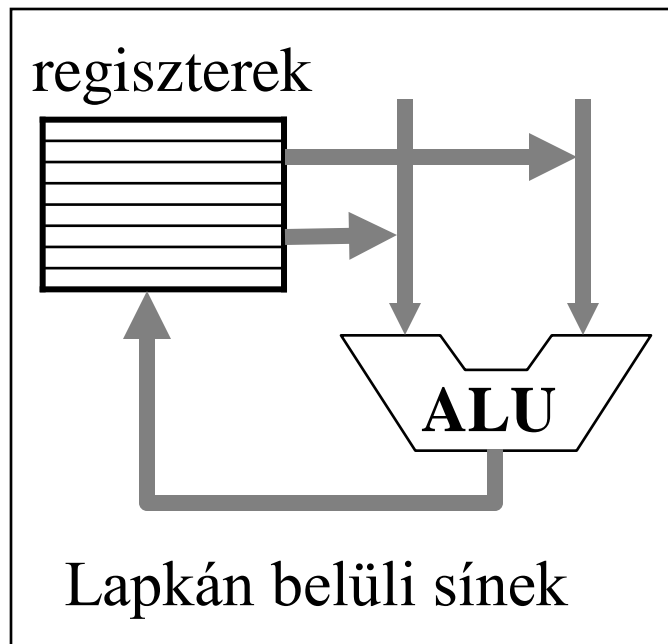

**Sínprotokoll:** a sín működésének + a csatlakozások mechanikai, elektronikus definíciója

**Mesterek (masters):** aktív (kezdeményező) berendezések (**CPU**, lemez vezérlő).

**Szolgák (slaves):** passzív (végrehajtó) berendezések (lemez vezérlő, **CPU**), **3.35. ábra.**

Ez a szereposztás tranzakciónként eltérő lehet.

Mester	Szolga	példa
<b>CPU</b>	Segéd proc.	<b>CPU</b> felkínálja az utasítást
Segéd proc.	<b>CPU</b>	Segéd proc. kéri az operandusokat

**A memória sohasem lehet mester!**

A sínhez kapcsolódó lapkák lényegében erősítők.

Mester – **sín vezérlő (bus driver)** – sín.

Sín – **sín vevő (bus receiver)** – szolga.

Mester–szolgáknál: **sín adó-vevő (bus transceiver)**.

A csatlakozás gyakran **tri-state device** vagy **open collector** – **wired-OR** segítségével történik.


**Sávszélesség:** (továbbítható bitek száma) / sec.

**Sávszélesség növelése:**


Gyorsítás: probléma a sín aszimmetria (skew),  
kompatibilitás.

Sínszélesség: szélesebb sín → drágább,  
kompatibilitás.

# Sínszélesség (pl. IBM PC: 3.37., 3.51. ábra).

 

**3.37. ábra.** A cím szélességének növekedése az elmúlt időszakban

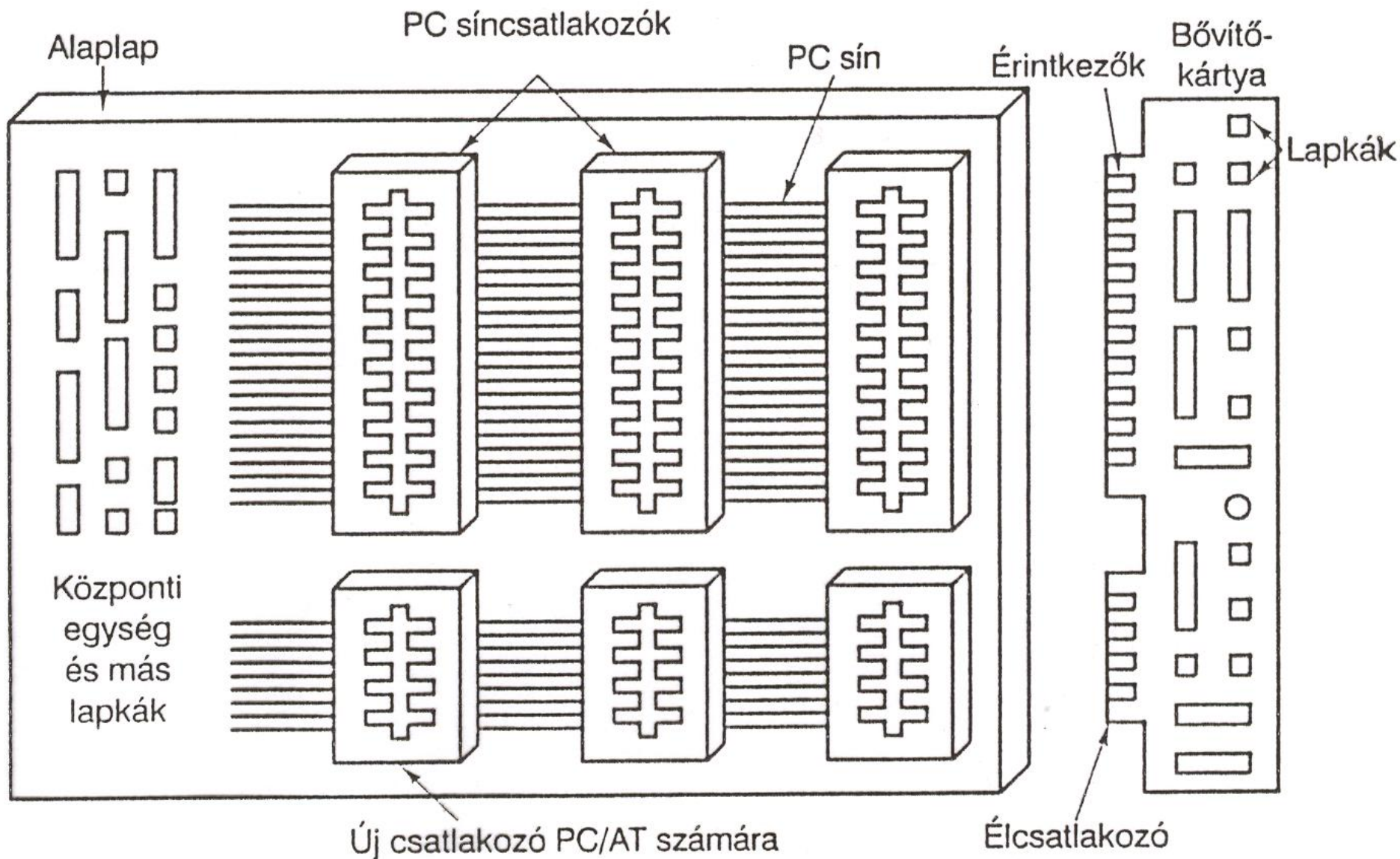

**3.51. ábra.** A PC/AT sín két komponense, az eredeti PC és az új rész

**Alaplap** (motherboard, parentboard, **3.51. ábra**)

Rajta van a **CPU**, sín(ek), ezen illesztő helyek (slots) a memória és a **beviteli/kiviteli (Input/Output – I/O)** eszközök számára (**3.51., 2.28. ábra**).


**I/O eszköz:** maga az eszköz + vezérlő (controller) külön kártyán vagy az alaplapon (**2.29. ábra**).

Gyorsabb **CPU** gyorsabb sít igényel!

**Kívánság:** PC cseréjénél megmaradhasson a régi perifériák egy része: az új gépben is kell a régi sín!

Sínek szabványosítása.

Egy gépen belül több sín is használható: **2.30. ábra**.

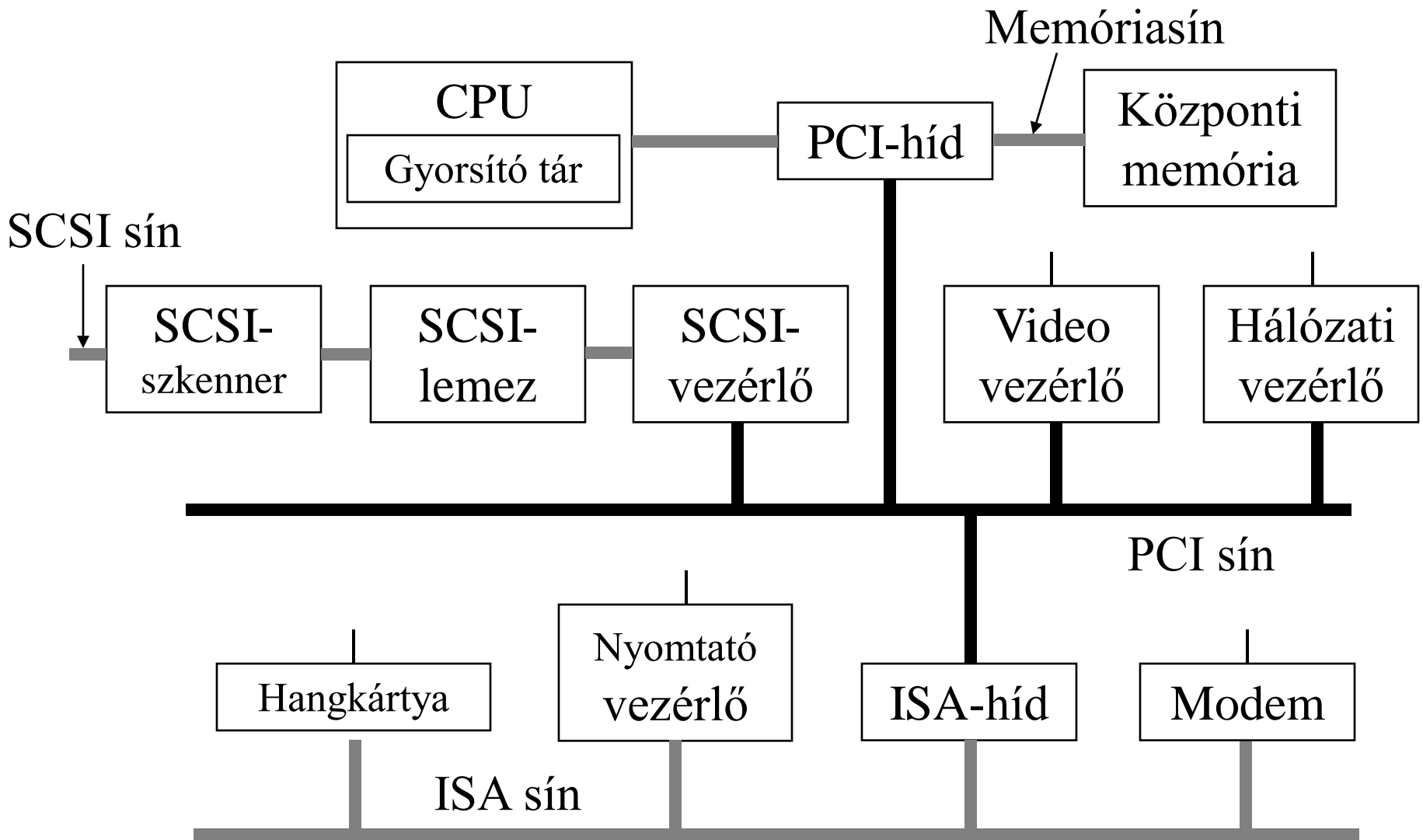

**2.30. ábra.** *Egy tipikus modern PC PCI, SCSI és ISA sínnel*

**Sokszorozott (multiplexed) sín:** pl. először a cím van a sínen, majd az adat (ugyanazokon a vezetékeken). Ilyenkor a sín szélesség lényegesen csökken (olcsóbb, kevesebb láb szükséges a sínhez való csatlakozáshoz), csökken a sáv szélesség is, de nem olyan mértékben. Általában bonyolultabb a sín protokoll.


## Sínek időzítése

**Szinkron sín:** 5 – 100 MHz-es órajel van a sín egy vezetékén. Minden síntevékenység az órajelhez van igazítva.

**Síntevékenységek:** cím megadása, vezérlőjelek (**MREQ#**, **RD#**, **WAIT#**), adat megérkezése, ...

(3.38. ábra)

Jelölés	Tevékenység	min	max	idő
$T_{AD}$	Cím megérkezési ideje a sínre		11	ns
$T_{ML}$	Cím a sínen van MREC# előtt	6		ns
...	...	...	...	...

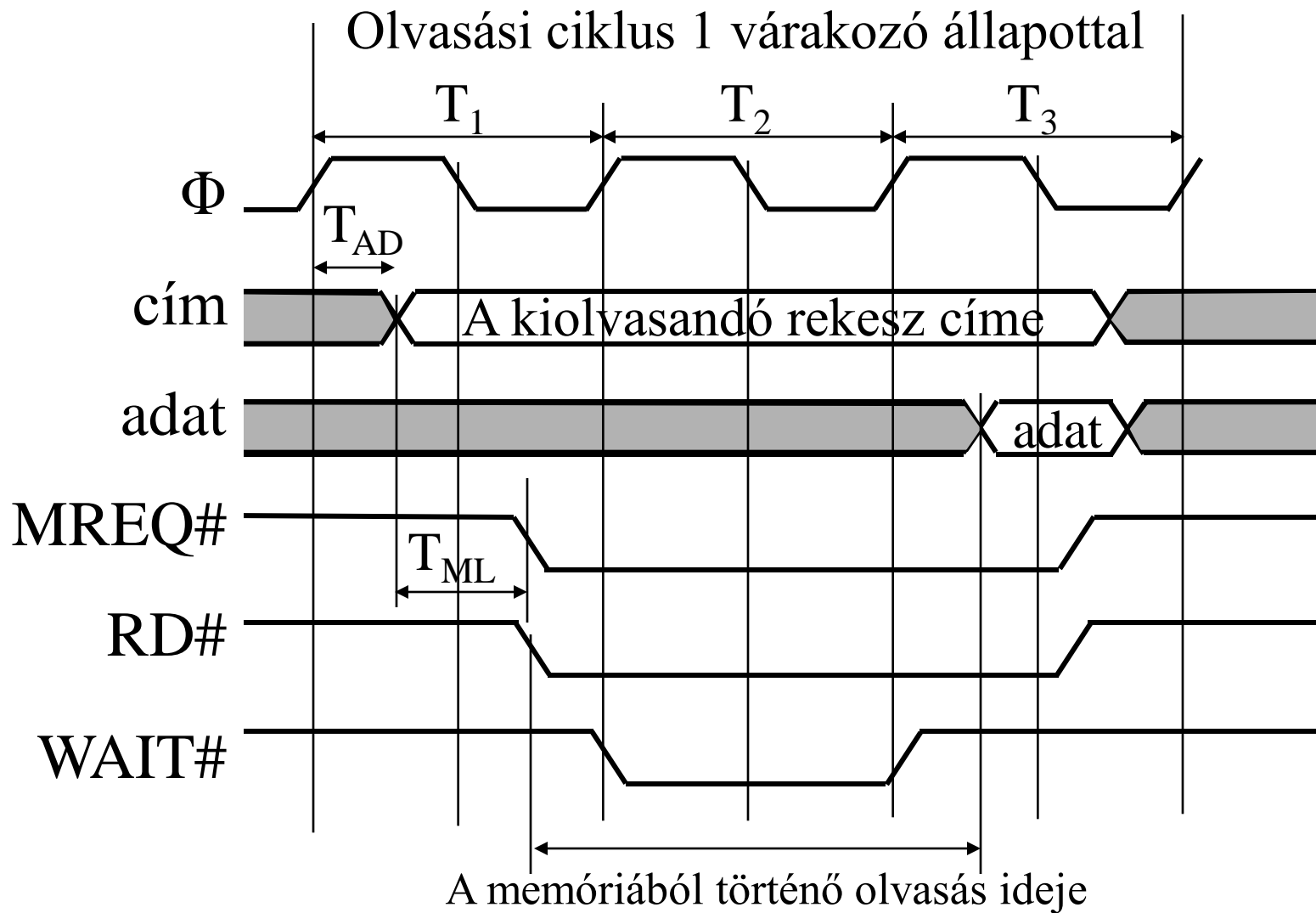

Kicsit hosszabb válasz idő esetén  
még egy várakozó ciklusra lenne szükség.

Minden sínművelet a ciklusidő (sín ciklus) egész számú többszöröséig tart:  
pl. 2.1 ciklusidő helyett 3 ciklusidő kell.

A leglassabb eszközhöz kell a sín sebességét igazítani, a gyors eszköz is lassan fog működni.

## Aszinkron sín:


Minden eseményt egy előző esemény okoz!  
Nincs órajel, **WAIT**.

**MSYN#** (kérés - Master SYNchronization),  
**SSYN#** (kész - Slave SYNchronization).

Ugyanazon a sínen gyors és lassú mester - szolga pár is lehet.
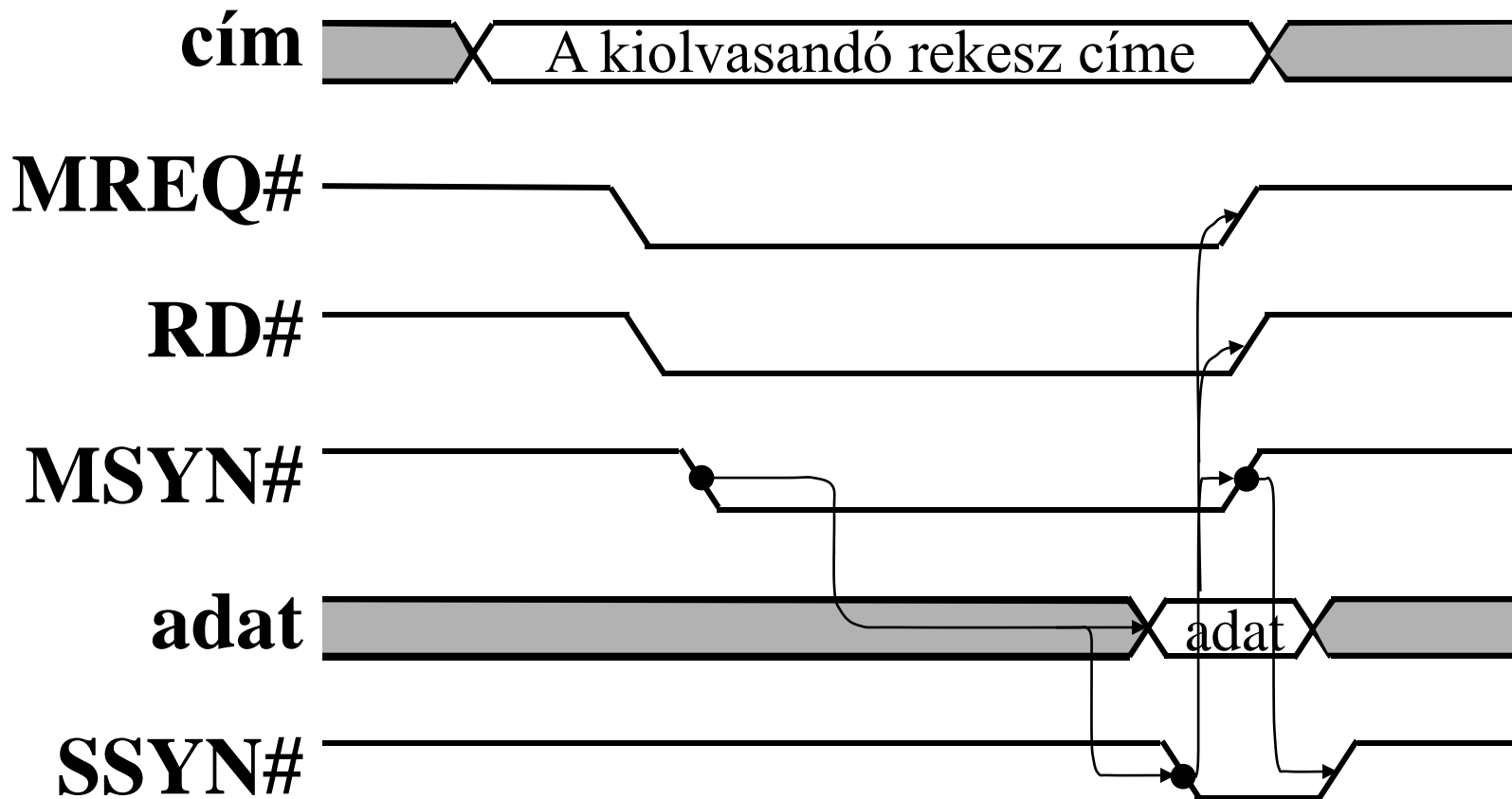
# Aszinkron sín működése (3.39. ábra)

Akkor indulhat újabb tranzakció, ha **SSYN#** negált.



Ugyanazon a sínen gyors és lassú mester - szolga pár is lehet.

## Teljes kézfogás (full handshake):

Akkor indulhat, ha **SSYN#** negált!

- Mester: kívánságok beállítása, majd **MSYN#**, vár,
- Szolga: látja **MSYN#**-t: dolgozik, majd **SSYN#**, vár,
- Mester: látja **SSYN#** -t (kész), dolgozik, ha kell, majd negálja **MSYN#** -t,
- Szolga: látja **MSYN#** negálását, negálja **SSYN#** -t.

Ugyanazon a sínen gyors és lassú mester - szolga pár is lehet.


# Sínütemezés (kiosztás)

Ha egyszerre többen is igénylik a sít (CPU, I/O vezérlő), akkor a **sínütemező** (bus arbiter) dönt.

Általában **I/O** elsőbbséget kap (cikluslopás).
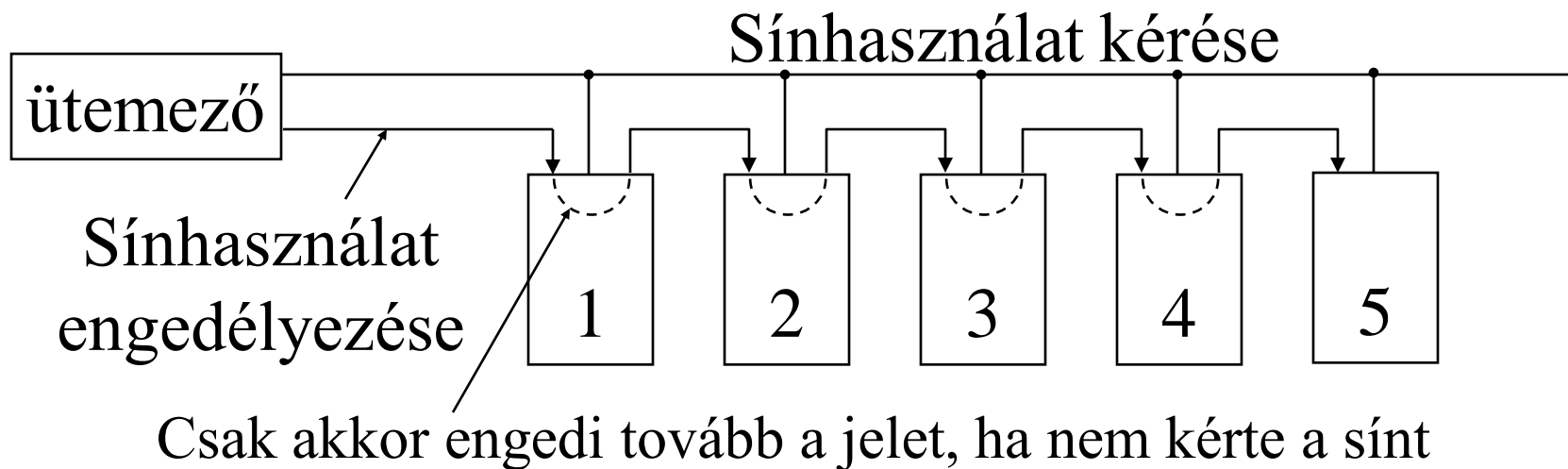
# Sínütemezés (kiosztás – bus arbitration)

- Centralizált (3.40. (a) ábra): (margaréta) láncolás (daisy chaining), egy vagy többszintű lehet.




Ha van *kérés* és a *sín szabad*: *sín foglalási engedély*.

Néha további vezeték van az engedély fogadásának jelzésére (újabb sín kérés kezdődhet a sín használata közben).

- decentralizált

- pl. 16 prioritású: 16 eszközhöz 16 kérés vonal, minden eszköz minden kérés vonalat figyel, tudja, hogy a saját kérése volt-e a legmagasabb prioritású.

 - **3.41. ábra:** ha nem *foglalt* és *be*, akkor lefoglalhatja a sít (ki negálása, *foglalt* beállítása).



# Sín műveletek

Az eddigiek **közönséges sín műveletek** voltak.

**Blokkos átvitel (3.42. ábra):** A kezdő memória címen kívül az adat sínre kell tenni a mozgatandó adatok számát. Esetleges várakozó ciklusok után ciklusonként egy adat mozgatása történik.

**Megszakítás kezelés:** később tárgyaljuk részletesen.

**Több processzoros rendszerekben:**  
**olvasás – módosítás – visszaírás ciklus:** semafor.

## Példák sínekre

Az első **IBM PC** (3.37. ábra) 62 vonalas (vezeték, line), 20 címnek, 8 adatnak + **DMA**, megszakítás ...

**PC/AT szinkron sín** (3.51. ábra): további 36 vezeték (címnek összesen 24, adatnak 16, ... ).

**Microchannel** (**IBM OS/2** gépekhez), szabadalmak **ISA** (Industry Standard Architecture) lényegében

8.33 MHz-es **PC/AT** sín (sávszélesség: 16.7 MB/s).

**EISA** (Extended **ISA**) 32 bitesre bővített **ISA** (sávszélesség: 33.3 MB/s).

Színes TV-hez 135 MB/s sávszélesség kellene (1024\*768 pixel, 3 bájt\*2, 30 kép/sec).

lemez → memória → képernyő

**PCI** (Peripheral Component Interconnect): 32 bites adat átvitel (33,3 MHz, sávszélesség: 133 MB/s) szabadon felhasználható licenz.  
Multiplexelt cím- és adatkivezetések.

**Új változatai:** 64 bites adat, 66 MHz, 528 MB/s.

**Problémák:**

- a memóriához lassú,
- nem kompatibilis az **ISA** bővítőkártyákkal.

**Megoldás (3.52. vagy 2.30. ábra):** több sín  
Belső sín, **PCI** híd, **PCI** sín, **ISA** híd, **ISA** sín.

# Általános soros sín (USB)

**Igény:** bármikor könnyen lehessen perifériát kapcsolni a géphez, ne kelljen szétszedni a gépet, újra bootolni, ne kelljen áramellátásról gondoskodni, ...

**Plug 'n Play** (csatlakoztasd és működik) perifériák. Sokféle perifériát lehessen azonos módon csatlakoztatni, akár a gép működése közben, hardver ismeretek nélkül.

**USB** (Universal Serial Bus - általános soros sín):  
Négy vezeték: adatok (2), tápfeszültség (1), föld (1).

**USB 1.0**      **1,5 Mbps** (billentyűzet, egér,...)

**USB 1.1**      **12 Mbps** (nyomtató, fényképezőgép,...)

**USB 2.0**      **480 Mbps** (DVD lejátszó,...)

A központi elosztó (**root hub**)

1 ms-onként üzenetekkel (**frame, 3.54. ábra**)  
kommunikál az eszközökkel.

A frissen csatlakoztatott eszköz címe 0.

Ha a központi elosztó tudja fogadni az eszközt,  
akkor egyedi címet (1-127) ad neki (**konfigurálja**).

# Frame – keret


Egy vagy több csomagból áll.

Az egyes csomagok haladhatnak a központból az eszközök felé vagy fordítva. A haladási irány egy kereten belül is változhat.


Az első csomag mindig **SOF**:  
Start Of Frame – keret kezdet, szinkronizálja az eszközöket.

# A keret lehet

- **Control** – vezérlő:
  - Eszköz konfigurálás,
  - Parancs,
  - Állapot lekérdezés.
- **Isochronous** – izoszinkron: valós idejű eszközök használják, pl. telefon. Hiba esetén nem kell ismételni az üzenetet.
- **Bulk** – csoportos: nagy tömegű adat átvitelére szolgál.
- **Interrupt** – megszakítás: Az **USB** nem támogatja a megszakítást, helyette pl. 50 ms-enként lekérdezhető az eszköz állapota.

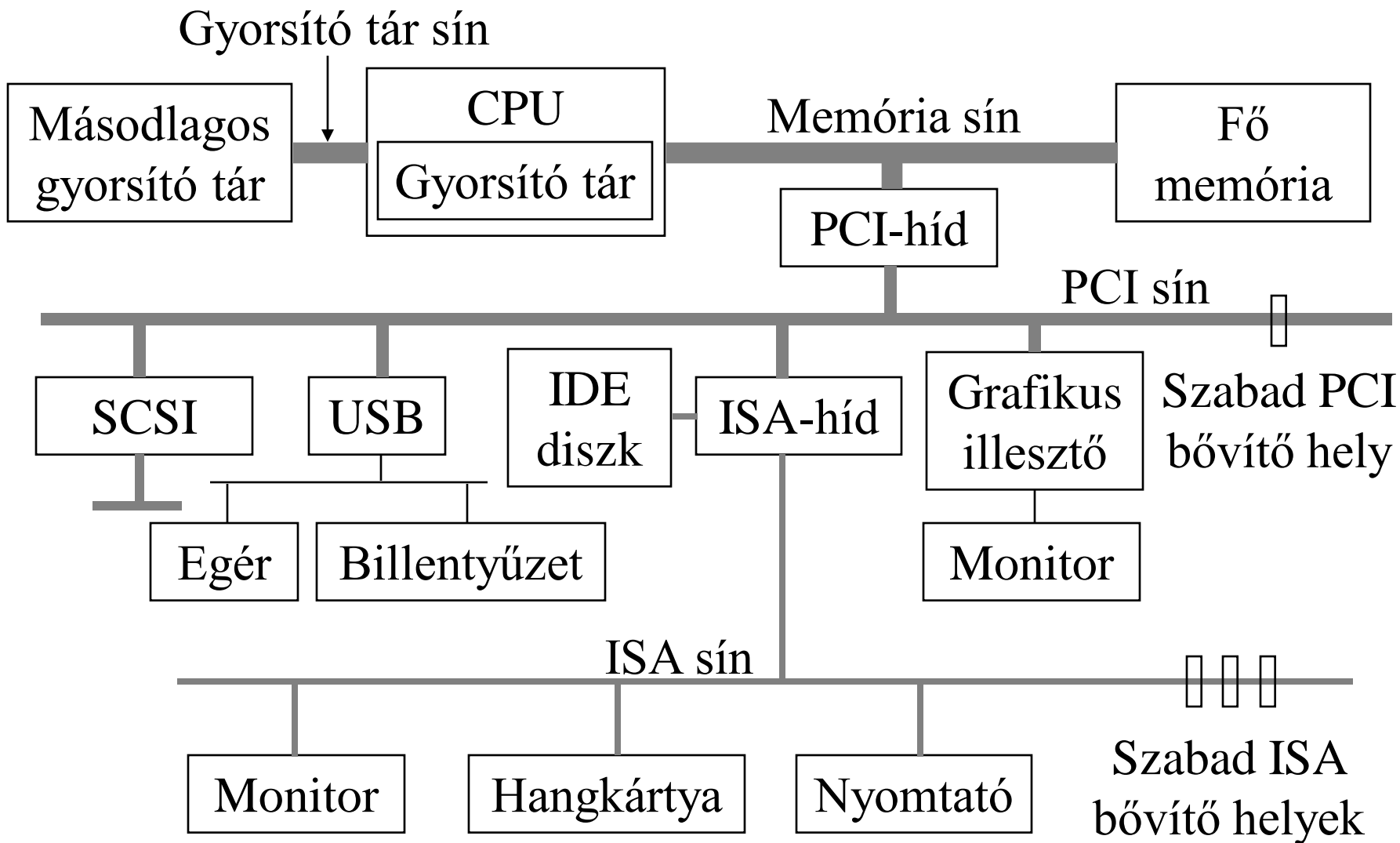


**3.52. ábra.** *Egy korai Pentium rendszer architektúrája*

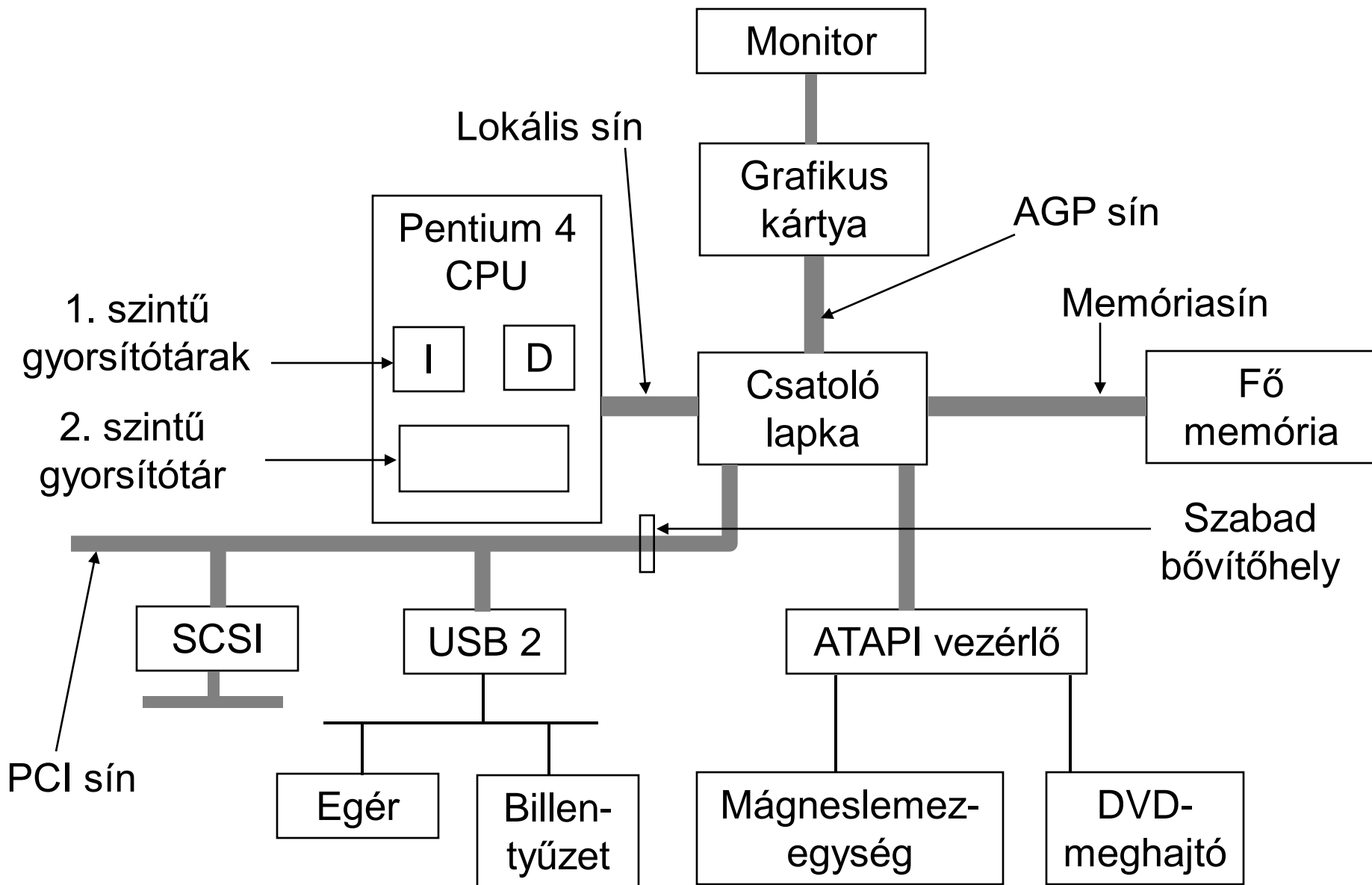

**3.53. ábra.** *Egy modern Pentium 4 rendszer sín struktúrája*

# PCI Express

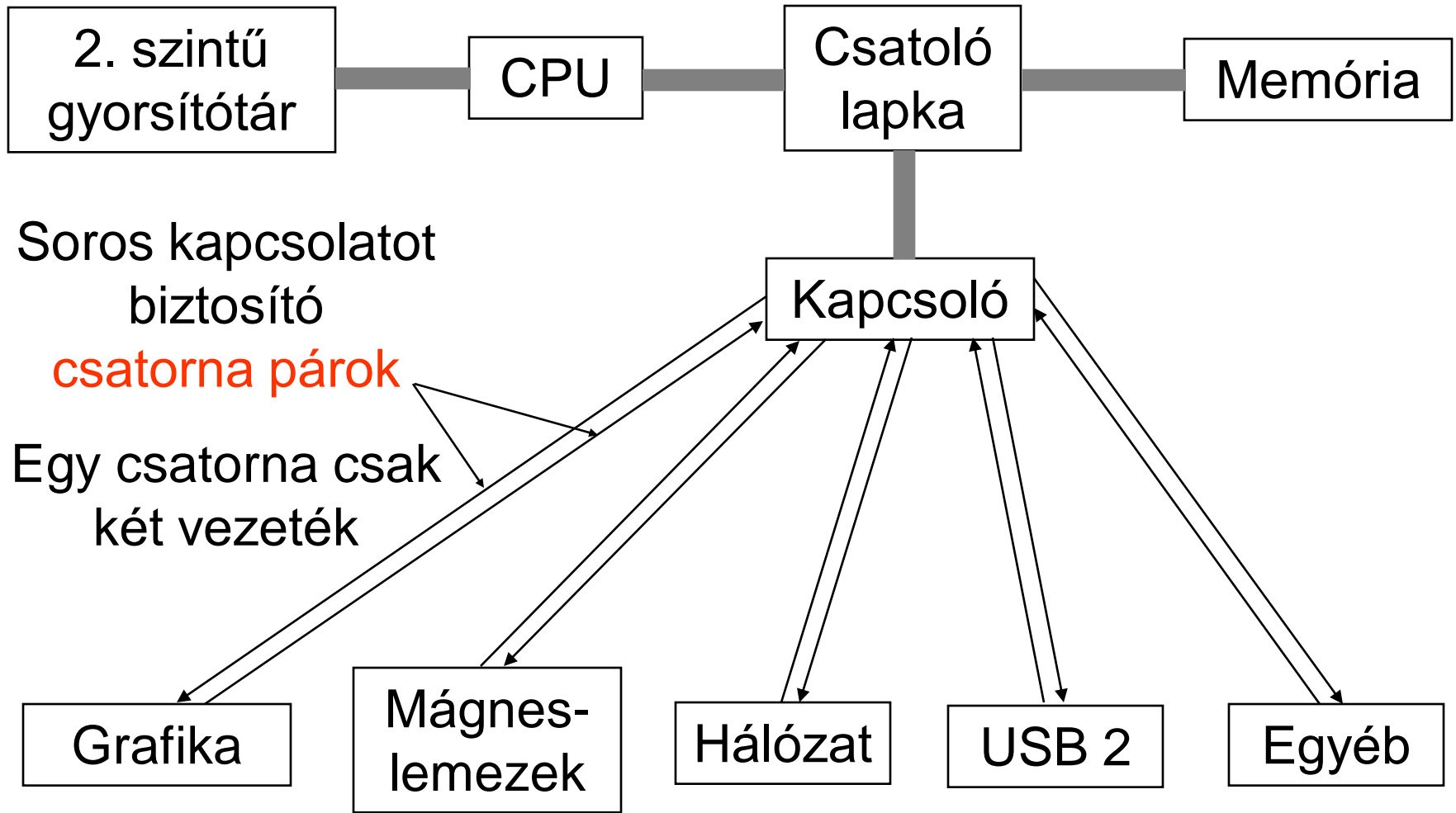


**3.57. ábra.** *Egy tipikus PCI Express rendszer vázlatja*

Hagyományos sín	PCI Express
Több leágazású sín	Központosított kapcsoló
Széles, párhuzamos sín	Keskeny, közvetlen soros kapcsolat
Bonyolult mester – szolga kapcsolat	Kicsi, csomagkapcsolt hálózat
	CRC kód: nagyobb megbízhatóság
	A csatlakozó kábel > 50 cm lehet
	Az eszköz kapcsoló is lehet
	Meleg csatlakoztatási lehetőség
	Kisebb csatlakozók: kisebb gép

- Nem kell nagy bővítőkérdyával csatlakozni a sínhez
- A winchester a monitorba is kerülhet

Egy csatorna hasznos sávszélessége minimum 2 Gbps, de bíznak benne, hogy hamarosan 10 Gbps

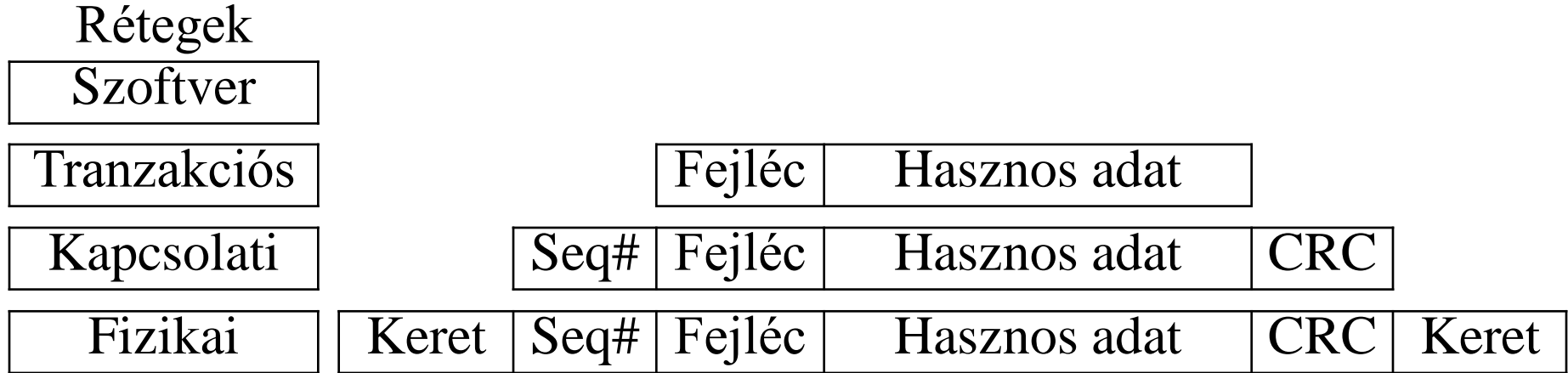

**3.58. ábra.** *A PCI Express protokollrendszer  
A csomagok formátuma*

Fejléc cím, magas/alacsony prioritás, ...

Seq# az üzenet sorszáma

CRC ciklikus redundanciakód (Cyclic Redundancy Check)

Ha a számított és kapott CRC megegyezik, akkor nyugtázza, különben újra kéri az adatot.

# Input, output (I/O) utasítások (I8086/88)

A külvilággal történő információ csere **port**-okon (kapukon) keresztül zajlik. A kapu egy memória cím, az információ csere erre a címre történő írással, vagy erről a címről való olvasással történik. Egy-egy cím vagy cím csoport egy-egy perifériához kötődik. A központi egység oldaláról a folyamat egységesen az **IN** (input) és az **OUT** (output) utasítással történik.

A perifériától függ, hogy a hozzá tartozó port 8 vagy 16 bites. A központi egységnek az **AL**, **AX** illetve **EAX** regisztere vesz részt a kommunikációban. A port címzése 8 bites közvetlen adattal vagy a **DX** regiszterrel történik (65536 port).

Példa MASM kóddal:

```
IN AL/AX/EAX,port  
; AL/AX  $\leftarrow$  egy byte/word a port-ról  
OUT port,AL/AX/EAX  
; port  $\leftarrow$  egy byte/word AL/AX-ből
```