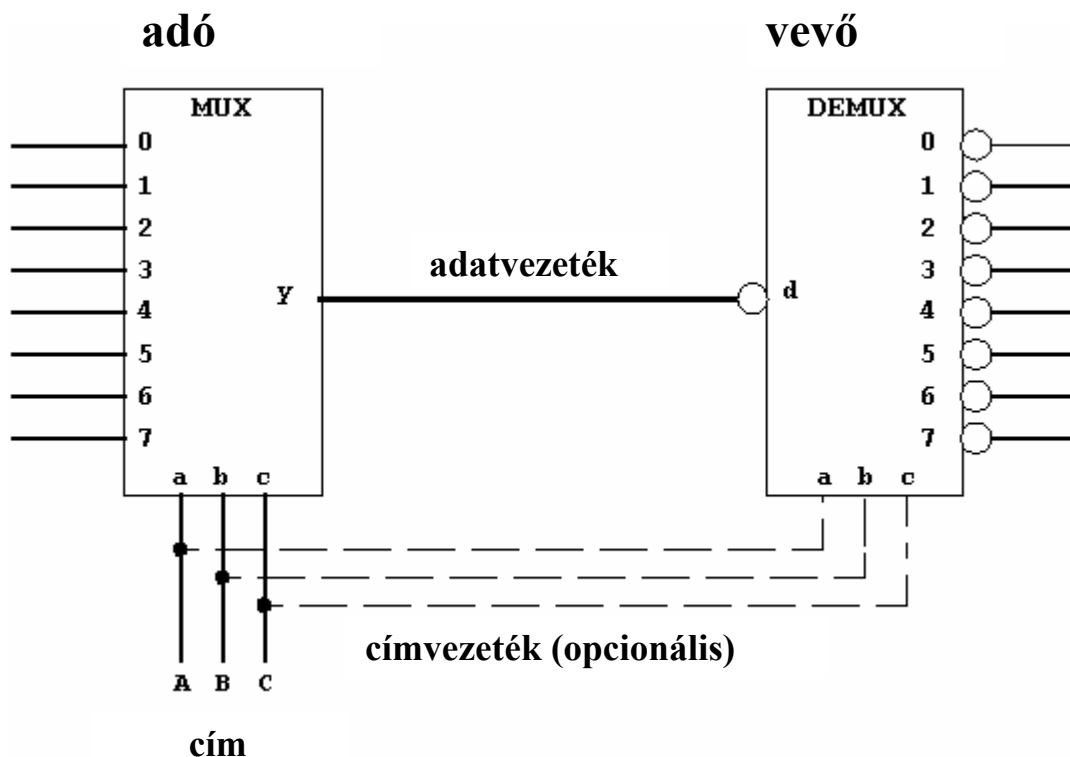


# Kombinációs hálózatok

## Adatszelektorok, multiplexer

Jellemző példa multiplexer és demultiplexer alkalmazására:


### egyutas adatátvitel



A multiplexer az adóoldali jelvezetékeken jelenlévő jelekből egyet kiválaszt és az egyetlen jeltovábbító vezetékre ad, amelyet a vevőoldalon a demultiplexer „visszaosztja” a vevőoldali megfelelő adatvezetésekre.

A cím-információ átadására az adatvezeték is fel lehet használni, viszont ekkor az adatok továbbítása előtt ún. adatátviteli protokollt kell továbbítani.
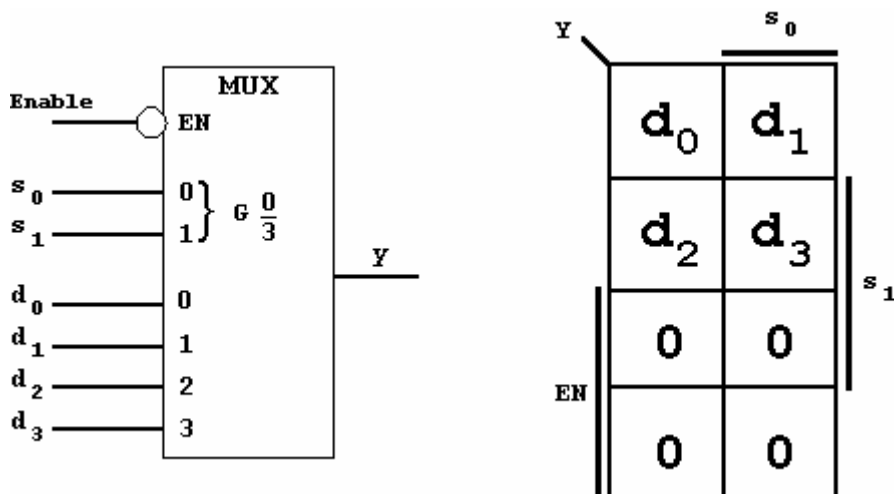
### 4:1-multiplexer DIN rajzjele és a működését leíró KV-diagram:



# Kombinációs hálózatok

## Adatszelektorok, multiplexer

**4:1-multiplexer** működését leíró logikai függvény:


$$Y = \overline{EN} \cdot (\overline{s_0}\overline{s_1}d_0 + s_0\overline{s_1}d_1 + \overline{s_0}s_1d_2 + s_0s_1d_3)$$

Az *enable* bemenet több multiplexer összekapcsolását segíti elő. („active low”)

**Példák multiplexerekre:**

74LS153 kétszeres 4:1 multiplexer  
rajzjele (DIN, IEC, ...)


(dual 4-line to 1-line data selectors)

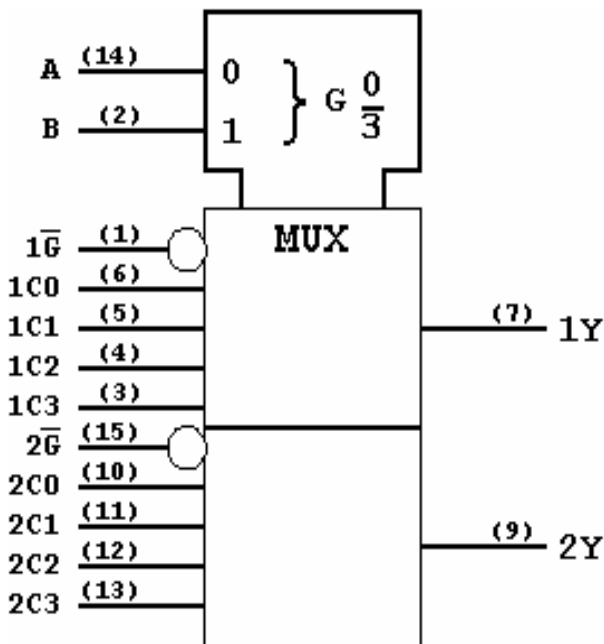


74LS604 8 bites adat-átváltó-  
kapcsoló buszrendszerekhez  
„tristate”-kimenettel (puffer)


(octal 2-input multiplexed latches)

Adatok átvétele az ütemjel CLK  
(„clock”) felfutó élével. Adatok  
tárolása és lekérdezhetősége a  
kimeneten CLK=„1” ideje alatt.

 „Schmitt-trigger”-bemenet

 élvezérelt

 „tristate”-kimenet

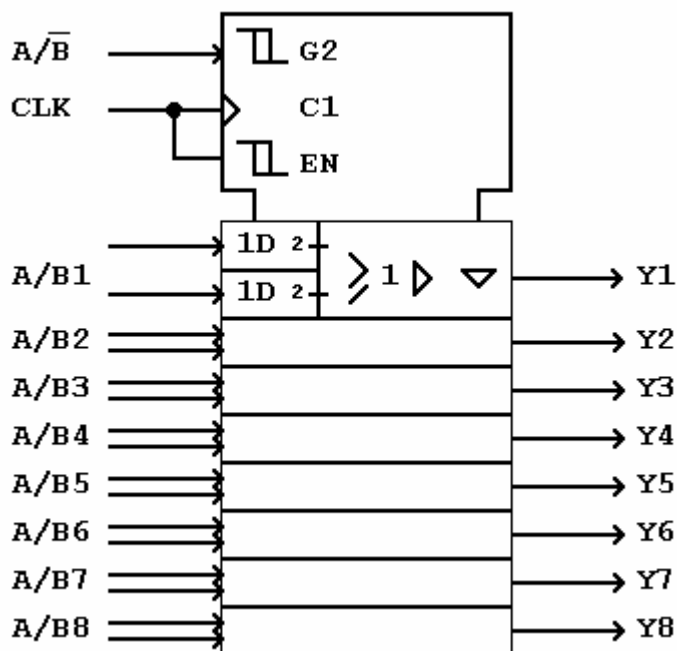

# Kombinációs hálózatok

## Adatszelektorok, multiplexer

TTL-Multiplexer típusok: # Egy IC-be integrált multiplexerek száma

Kód	Típus	#	Kimenetek
74150	16 → 1	1	Totem Pole
74151	8 → 1	1	Totem Pole
74157/258	2 → 1	4	Tristate
74251	8 → 1	1	Tristate
74253	4 → 1	2	Tristate
74257/258	2 → 1	4	Tristate

# Kombinációs hálózatok

## Adatszelektorok, dekódoló/demultiplexer

A demultiplexer a multiplexer feladatával ellentétes, inverz funkciót lát el. Rokon a dekódolóval, mely felépítésében egyszerűbb.

Példa-dekódoló működését bemutató igazságtáblázat:


( $2^n$  db kimeneti jelek egyikét aktivizálja  $n$  bit szélességű bemeneti kód alapján itt  $n=3$ )

Bináris kód			"8-ból 1" kód							
c	b	a	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

# Kombinációs hálózatok
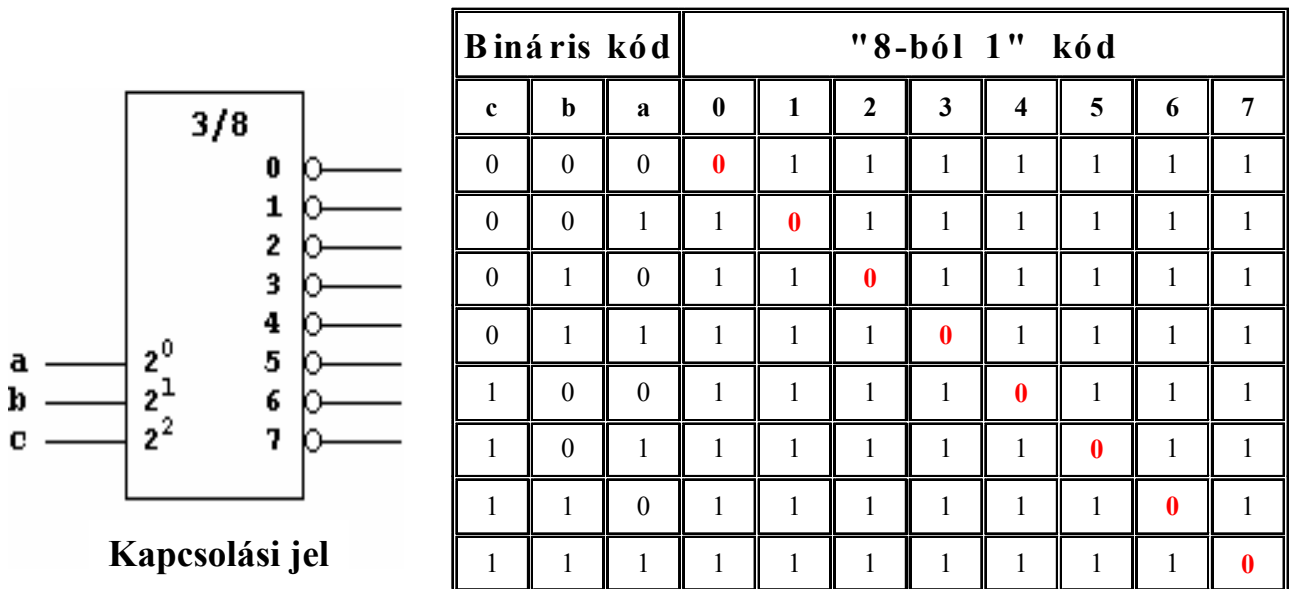
## Adatszelektorok, dekódoló/demultiplexer

Gyakoribb dekódoló-megoldás az „active low” kimenet:



### Példák dekódolóra:


Dekódolókat használnak különböző eszközök kiválasztására, ezért többnyire bonyolult engedélyező (*enable*) bemeneti kombinációkkal rendelkeznek.

#### 74LS138

Engedélyezve a dekódoló, ha

$$G1 = "1" \quad \text{és}$$
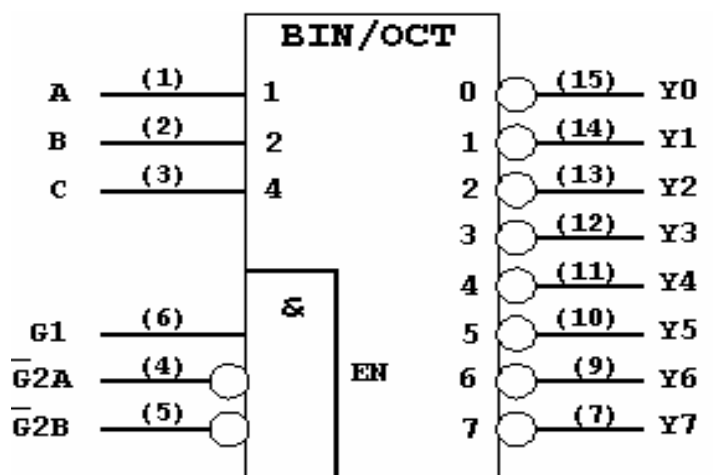
$$\overline{G2A} = \overline{G2B} = "0"$$



Ha a fenti feltétel nem teljesül, az áramkör passzív állapotba megy át, azaz a dekódoló-funkció nem működik és emiatt az összes kimenet „1”-értéket vesz fel.

---

# Kombinációs hálózatok

## Adatszelektorok, dekódoló/demultiplexer

---

A 74 LS138 dekódoló igazságtáblázata:

Enable-be menet			Cím			Kimenetek							
<b>G1</b>	<b><math>\overline{G2A}</math></b>	<b><math>\overline{G2B}</math></b>	<b>c</b>	<b>b</b>	<b>a</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
x	1	x	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1
x	x	1	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1
0	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1	1	1	1	1	1	1
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	1	<b>0</b>	1	1	1	1	1	1
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	1	1	<b>0</b>	1	1	1	1	1
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	1	1	1	<b>0</b>	1	1	1	1
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1	1	1	1	<b>0</b>	1	1	1
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	1	1	1	1	1	<b>0</b>	1	1
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	1	1	1	1	1	1	<b>0</b>	1
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	1	1	1	1	1	1	1	<b>0</b>

# Kombinációs hálózatok

## Adatszelektorok, demultiplexer


A demultiplexer feladata az egy jelvezetéken beérkező információ „szétosztása” a max.  $2^n$  számú kimeneti jelvezetékek egyikére.

- A dekódoló egyben demultiplexer is, amennyiben a legnagyobb helyiértékű címbemenet-bitet kinevezzük adat-bemenetnek.

d	cím		kimenetek				kihasználatlan kimenetek				
	c	b	a	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

- Dekódoló multiplexerként történő felhasználására másik lehetőség, amikor az engedélyező bemeneteket használjuk ki:

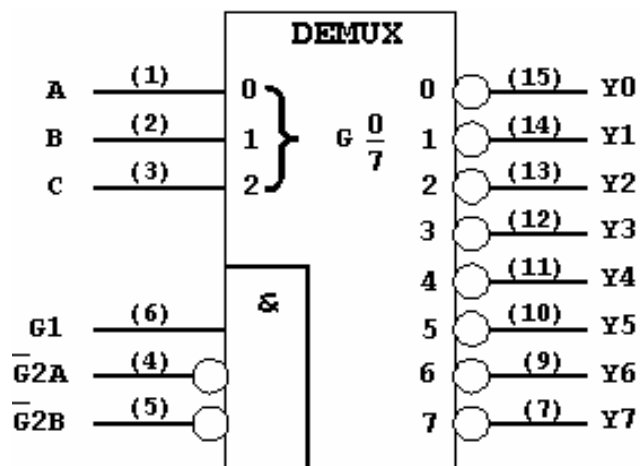Például, ha a fenti példában a  $\overline{G}2A$  engedélyező bemenetet adatbemenetként használjuk, a kiválasztott  $Y_i$  kimeneten a  $\overline{G}2A$  aktuális értéke jelenik meg.




# Kombinációs hálózatok

## Adatszelektorok, demultiplexer

Sok alkalmazásnál (pl. mikroprocesszoros rendszereknél) szükséges az egyes egységeket „címmel” ellátni.

**Demultiplexerek** alkalmazására tipikus példa buszrendszerre csatlakozó eszközök (tárolóegység, periféria-egység, stb.) kiválasztása, pl. adatátvitel céljából.

 
A buszrendszerre csatlakozás feltétele, hogy a rácsatlakozó eszközök közül adott időpontban mindig csak az egyik érvényesüljön és a többi ne tudja befolyásolni a buszvezeték állapotát. Ehhez például az összes eszköz „tristate”-kimenettel kell, hogy rendelkezzen.



Közös kommunikációs csatorna (busz)

BK: Bemeneti-/Kimeneti perifériaegység

Dekódoló/demultiplexer alkalmazása:

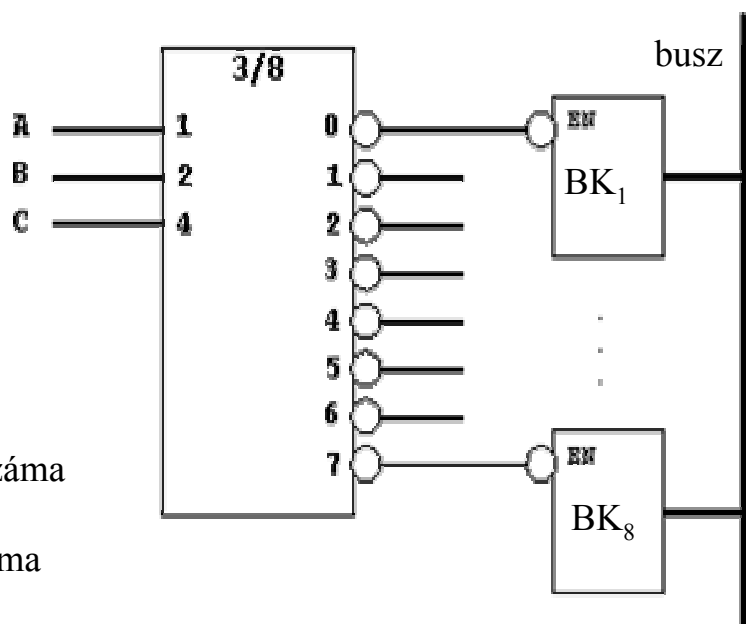

$$m \leq 2^n$$

m: a BK-egységek száma


n: a dekódoló cím-bemeneteinek száma

# Kombinációs hálózatok

## Adatszelektorok, demultiplexer

Dekódoló alkalmas univerzális logikai áramkörként is.  
 A 3/8-as dekódoló igazságtáblázatából látható, hogy mindegyik kimenet egy-egy maxterm-függvényt ( $M_0$ - $M_7$ ) valósít meg. (Neminvertáló kimenetek esetében mintermeket:  $m_0$ - $m_7$ )

c	b	a	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

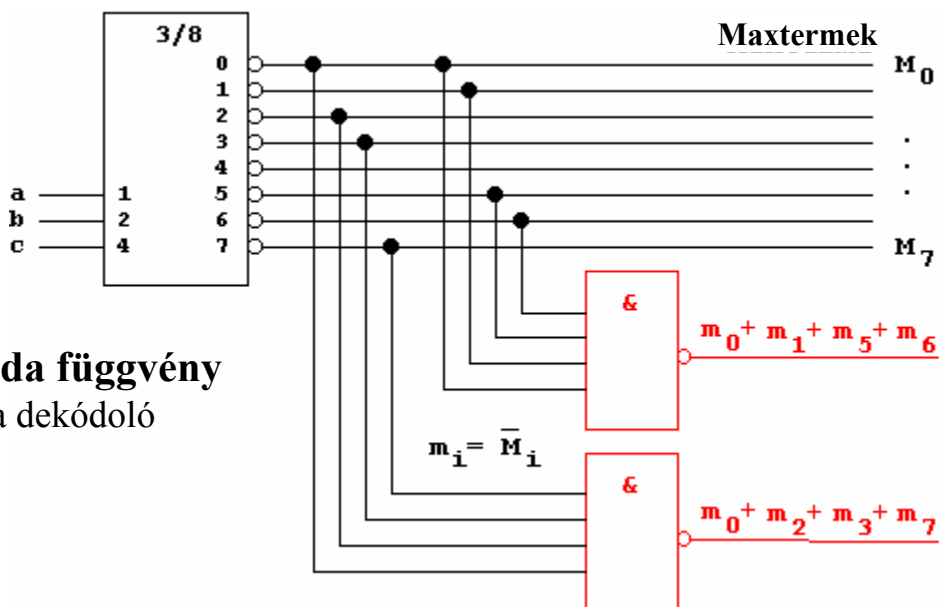

**Logikai példa függvény**  
 megvalósítása dekódoló segítségével:

Az egyes maxterm-függvények NAND-összekapcsolásával előálló függvény algebrai alakja (kanonikus diszjunktív normálalak):

$$m_0 + m_1 + m_5 + m_6 = \overline{M_0 \cdot M_1 \cdot M_5 \cdot M_6}$$

Fentieknek megfelelően a neminvertáló kimenetekkel rendelkező dekódoló (*active high*) előállítja az összes mintermet,  $m_i$ -t, melyek OR művelettel történő összekapcsolása a függvény kanonikus konjunktív normálalakját adja.



# Kombinációs hálózatok

## Adatszelektorok, programozható eszközök

### Logikai függvények megvalósítási módszerei:

- Műszaki feladatok kapcsolástechnikai megoldására egyik módszer a probléma algebrai megfogalmazása és ennek logikai kapuáramkörökkel történő megvalósítása.
- Könnyebb utólagos módosításokat, továbbfejlesztéseket, tesztek elvégzését a másik módszernél: a bemenő adatokon végzett logikai műveletek sorrendjét algoritmizáljuk és megfelelő mikroprocesszoros rendszerre írt **programmal** valósítjuk meg a kívánt függvényt. (program→ROM, köztes eredmények→RAM) ⇒ *programmable logic device (PLD)*
- Harmadik módszer, amikor az algebrailag, vagy az ezzel ekvivalens igazságtáblázattal megadott függvényt egyszerűen a táblázat memóriában történő elhelyezésével valósítjuk meg.

### Példa: BCD-kód → hétszegmenses kijelző-kód

Bemenetek				Kimenetek						
Címek				Memória-tartalom						
d	c	b	a	A	B	C	D	E	F	G
0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

BCD-kód nem teljes kód → 10-15 tartom. „don't care”, itt „0”-k

# Kombinációs hálózatok

## Adatszelektorok, táblázat $\rightarrow$ (P)ROM


A BCD-kód  $\rightarrow$  hétszegmenses-kód átalakító memóriás megvalósításához 16\*7 bit tárolókapacitás szükséges (teljes táblázat).

A hét Boole-függvény [A(a,b,c,d); B(a,b,c,d);...;G(a,b,c,d)] megvalósítása történhet a megfelelő mintermek OR-összekapcsolásával, melyeket a bemeneti változók AND kapus dekódolásával kapunk meg.

### Példa: minterm-dekódolás módszere

$m_2$  minterm és az E(a,b,c,d) függvény megvalósítása AND és OR kapukkal

4/16 dekódoló AND kapukból

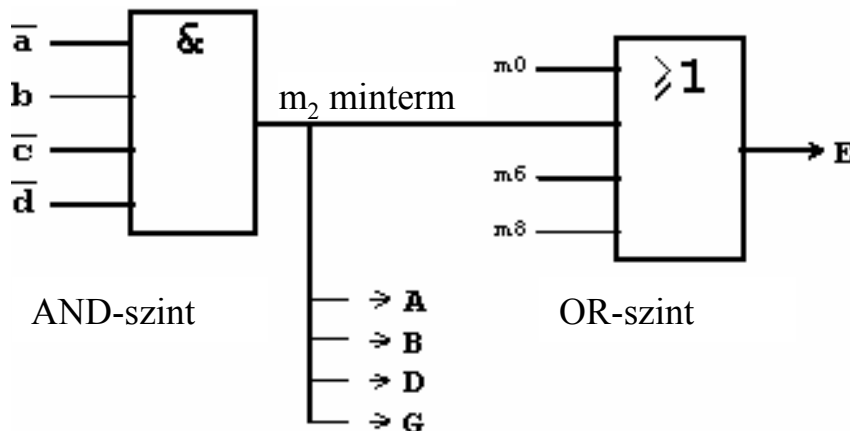

### Logikai függvények tárolás megvalósításainak előnyei:

- a kapcsolások gyorsan megvalósíthatóak (prototípusoknál fontos)
- olcsó

### hátrányai:

- a tárolt adatokhoz a hozzáférés (és ezzel a függvényérték előállításának) ideje hosszú
- mivel a tárolókapacitás előre meghatározott, gyakran a nem igényelt információkat is definiálni kell - „*don't care*”-állapotok **nem lehetségesek**
- ebben a táblázatos megoldásban az azonos tartalmú szomszédos tárolóelemek (cellák) nem vonhatók össze- **implikánsokat nem lehet képezni**

A „**programozható logika**” a tárolós megvalósítással ellentétben a minterm-dekódolás hátrányait kiküszöböli:


implikánsok képzése és a „*don't care*” esetek figyelembevétele is lehetséges.

A PLD (programmable logic devices) összefoglaló néven emlegetett áramkör-típusok három csoportra oszthatók:


- PLA: *Programmable Logic Array* (FPLA: Fieldprogrammable Array Logic)
- PAL: *Programmable Array Logic*
- PROM: *Programmable Read Only Memory* (PLE: Programmable Logic Element)
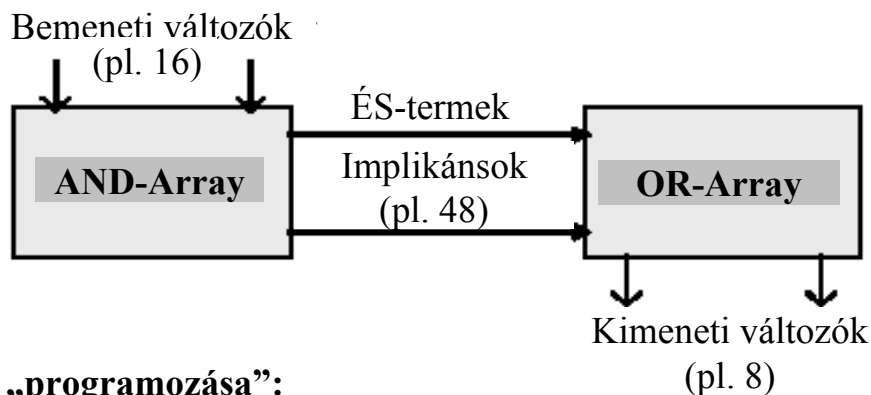
### Programmable Logic Array

A már ismert AND-OR felépítést annyiban egészíti ki, hogy az előre megadott AND-Array-ban nem csak mintermek, hanem összevont cella-tartományok képzése is lehetséges




PLD „programozása”:

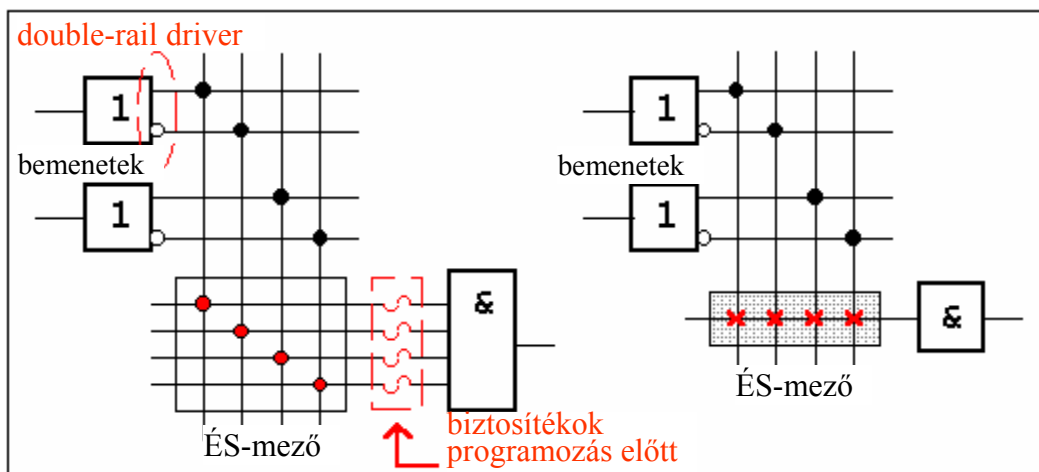

# Kombinációs hálózatok

## Adatszelektorok, programozható eszközök (PLD)

### Programmable Logic Array

 


Adott a bemeneti AND-  
struktúra és a kimeneti OR-  
struktúra, az összeköttetések  
száma és mikéntje **mindkét  
szinten teljes mértékben**  
programozható  
(PLA, FPLA).
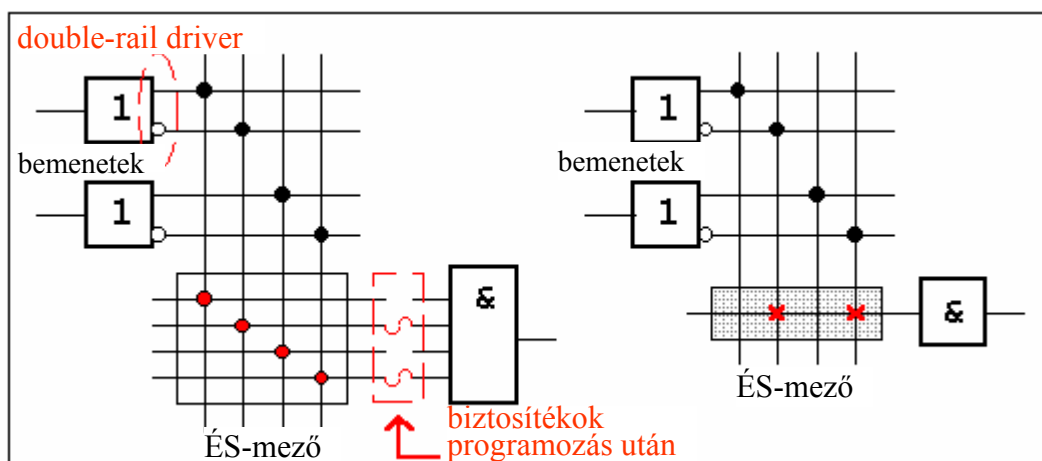
### PLD „programozása”:

összeköttések: *cross point  
switches*

oldható „biztosítékok”:  
*fusible links*





# Kombinációs hálózatok

## Adatszelektorok, programozható eszközök (PLD)

### PAL és PROM (PLE)

**PAL:** csak az AND-mező programozható

**PROM:** csak az OR-mező programozható

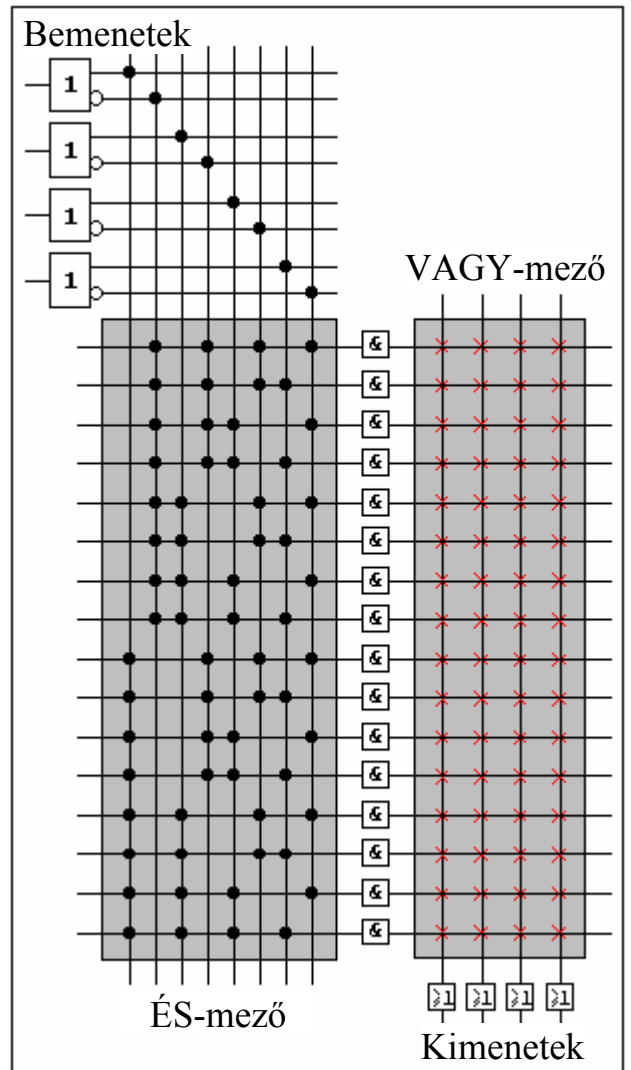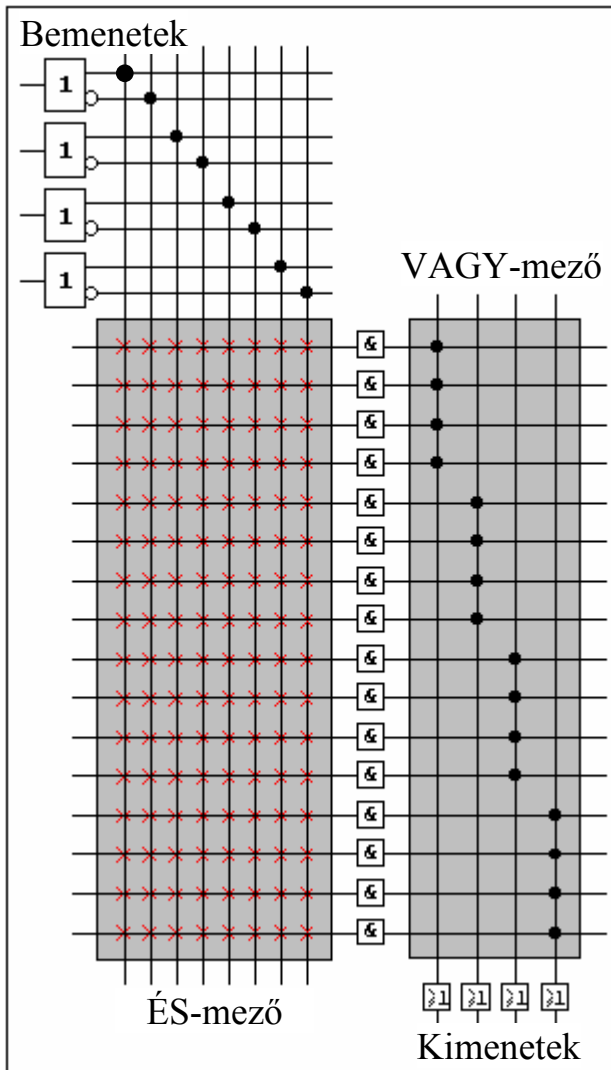

PLD-típus	ÉS-mező	VAGY-mező
PLA (FPLA)	programozható	programozható
PROM (PLE)	meghatározott	programozható
PAL	programozható	meghatározott


# Kombinációs hálózatok

## Adatszelektorok, programozható eszközök (PLD)

### $x(a,b,c)$ és $y(a,b,c)$ példafüggvények


megvalósítása PLA és PROM segítségével

KV-diagram és igazságtáblázat:

 


c	b	a	x	y
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	1
1	1	1	0	1

PLA:

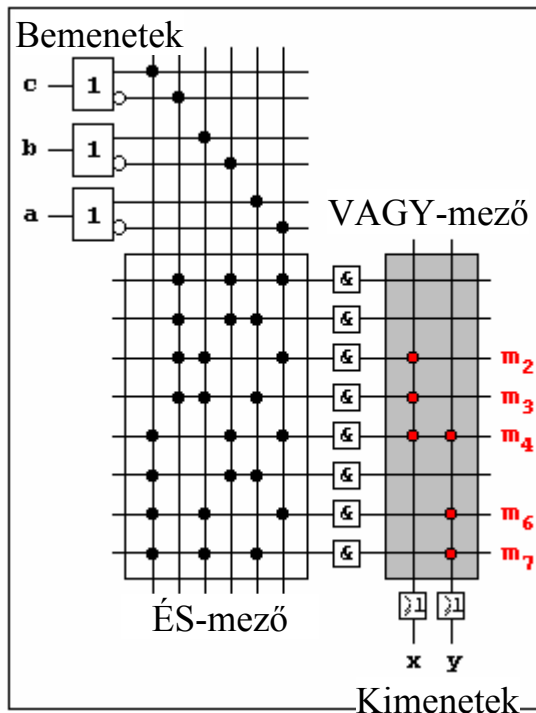

PROM:

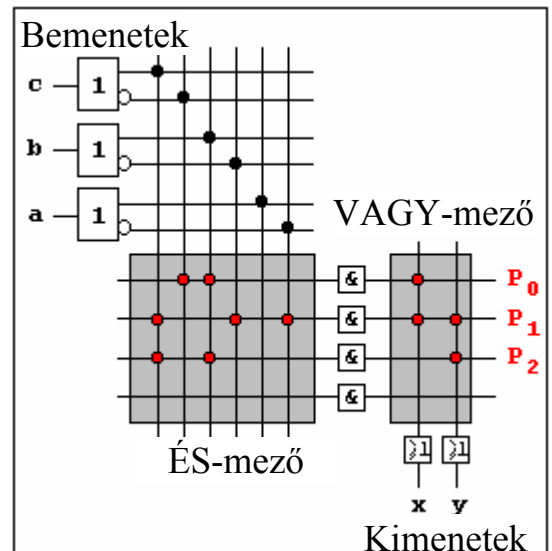

PLD-típus	bemeneti jelek száma	ÉS-termék száma
PROM (PLE)	5 - 12	32 - 4096
PLA	10 - 20	2 - 16